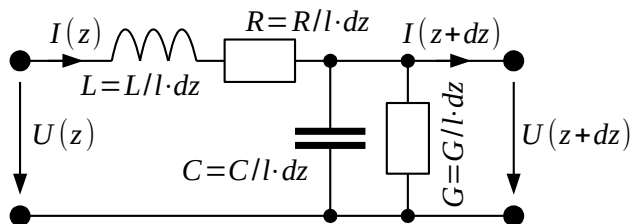


# Smith-ov diagram

Obravnava elektrotehnične naloge je v časovnem prostoru povsem nazorna. Trenutne fizikalne veličine, na primer napetost  $u(t)$  in tok  $i(t)$ , so natančno tisto, kar vidimo na zaslonu osciloskopa. Časovno odvisnost namenoma poudarimo z zapisom veličin z malimi črkami. Reševanje enačb tudi s povsem linearnimi gradniki žal v časovnem prostoru ni preprosto. Obnašanje gradnikov, ki lahko hranijo energijo, na primer tuljav  $L$  oziroma kondenzatorjev  $C$ , opisujejo odvodi oziroma integrali vpletenih veličin.

V resničnem prenosnemvodu moramo upoštevati tudi izgube. Kovinski vodniki dodajajo od nič različno zaporedno upornost  $R$ . Nebrezhibna izolacija dodaja vzporedno prevodnost  $G$ . V resničnemvodu oba nista preprosti konstanti, pač pa sta komplicirani funkciji časa  $R(t)$  in  $G(t)$ . Oba je lažje zapisati v frekvenčnem prostoru kot  $R(\omega)$  in  $G(\omega)$ , zato se na opis dogajanja vvodu z izgubami vrnemo kasneje v frekvenčnem prostoru.

## Vod z izgubami



$$\frac{dU(z)}{dz} = -j\omega L/l \cdot I(z) - R/l \cdot I(z)$$

$$\frac{dI(z)}{dz} = -j\omega C/l \cdot U(z) - G/l \cdot U(z)$$


$$\frac{d^2 U(z)}{dz^2} = (j\omega L/l + R/l)(j\omega C/l + G/l) \cdot U(z) = -k^2 U(z)$$

$$k = \beta - j\alpha = \sqrt{-(j\omega L/l + R/l) \cdot (j\omega C/l + G/l)}$$

$$U(z) = U_N(0) \cdot e^{-\alpha z} \cdot e^{-j\beta z} + U_O(0) \cdot e^{+\alpha z} \cdot e^{+j\beta z}$$

$$u(z, t) = \text{Re} \left[ U_N(0) \cdot e^{-\alpha z} \cdot e^{j(\omega t - \beta z)} + U_O(0) \cdot e^{+\alpha z} \cdot e^{j(\omega t + \beta z)} \right]$$

## Brezizgubni vod

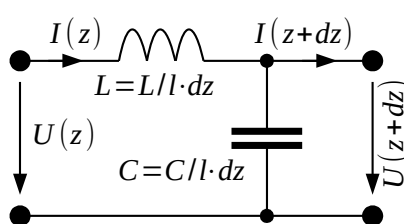

$$\frac{d^2 U(z)}{dz^2} = -\omega^2 L/l \cdot C/l \cdot U(z) = -k^2 U(z)$$


$$k = \beta = \omega \sqrt{L/l \cdot C/l} = \frac{\omega}{v}$$

$$U(z) = U_N(0) \cdot e^{-j\beta z} + U_O(0) \cdot e^{+j\beta z}$$

$$u(z, t) = \text{Re} \left[ U_N(0) \cdot e^{j(\omega t - \beta z)} + U_O(0) \cdot e^{j(\omega t + \beta z)} \right]$$

Napredujoči  
val

Odbiti  
(povratni)  
val

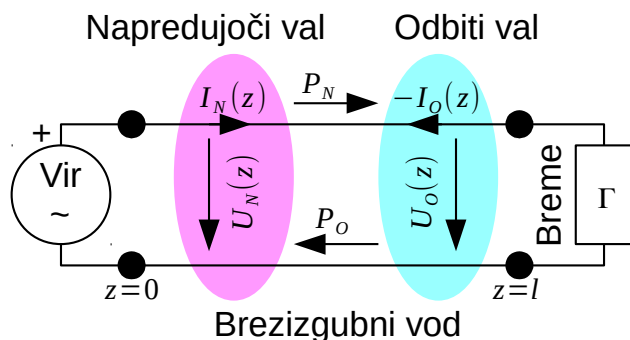

$$U(z) = U_N(z) + U_O(z)$$

$$I(z) = I_N(z) + I_O(z)$$

$$\frac{U_N(z)}{I_N(z)} = -\frac{U_O(z)}{I_O(z)} = Z_K = \sqrt{\frac{L/l}{C/l}}$$

$$P = \frac{U(z) \cdot I(z)^*}{2} = \frac{1}{2} [U_N(0) \cdot e^{-j\beta z} + U_O(0) \cdot e^{+j\beta z}] \cdot \left[ \frac{U_N(0)^*}{Z_K} \cdot e^{+j\beta z} - \frac{U_O(0)^*}{Z_K} \cdot e^{-j\beta z} \right]$$

$$P = \frac{|U_N|^2}{2Z_K} - \frac{|U_O|^2}{2Z_K} + j \frac{|U_N \cdot U_O|}{Z_K} \sin(2\beta l + \varphi)$$

$$U_N(0) \cdot U_O(0)^* = |U_N \cdot U_O| \cdot e^{-j\varphi}$$

$$U_O(0) \cdot U_N(0)^* = |U_N \cdot U_O| \cdot e^{+j\varphi}$$

Moči valov

Napredujoča moč

$$P_N = \frac{|U_N|^2}{2Z_K}$$

Odbita moč


$$P_O = \frac{|U_O|^2}{2Z_K}$$

Energija  
stojnega  
vala

$$\text{Re}[P] = P_N - P_O$$

$$P_O = |\Gamma|^2 \cdot P_N$$

$$\text{Re}[P] = P_N \cdot (1 - |\Gamma|^2)$$

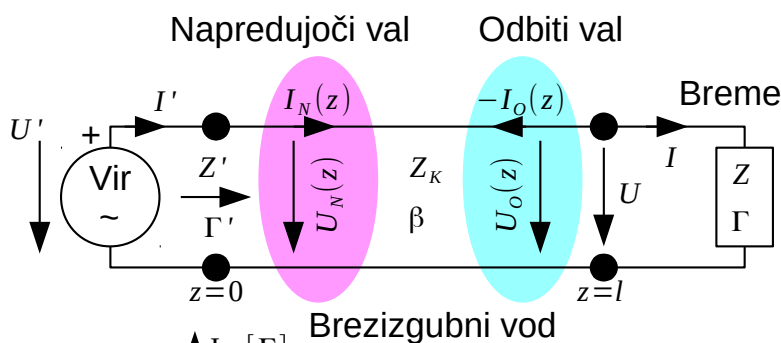

Brezizgubni vod

$$U_N(z) = U_N(0) \cdot e^{-j\beta z}$$


$$U_O(z) = U_O(0) \cdot e^{+j\beta z}$$

$$\frac{U_N}{I_N} = -\frac{U_O}{I_O} = Z_K = \sqrt{\frac{L/l}{C/l}}$$

$$\Gamma = \frac{Z - Z_K}{Z + Z_K} = \frac{Y_K - Y}{Y_K + Y} = \frac{U_O(l)}{U_N(l)}$$

$$\Gamma' = \frac{U_O(0)}{U_N(0)} = \Gamma \cdot e^{-j2\beta l}$$
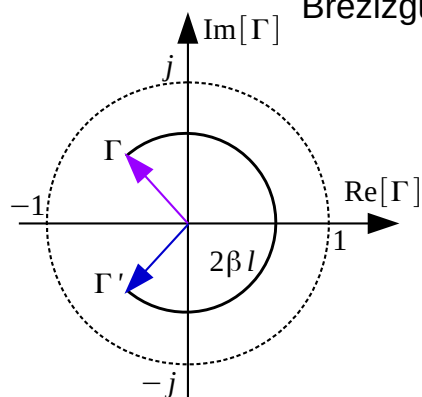
$$Z' = Z_K \cdot \frac{1 + \Gamma'}{1 - \Gamma'}$$



Pasivno breme


$$\text{Re}[Z] = R \geq 0$$



$$|\Gamma| \leq 1$$

Smith-ov diagram

$$Z' = Z_K \cdot \frac{1 + \frac{Z - Z_K}{Z + Z_K} \cdot e^{-j2\beta l}}{1 - \frac{Z - Z_K}{Z + Z_K} \cdot e^{-j2\beta l}} = Z_K \cdot \frac{Z \cos(\beta l) + jZ_K \sin(\beta l)}{Z_K \cos(\beta l) + jZ \sin(\beta l)}$$
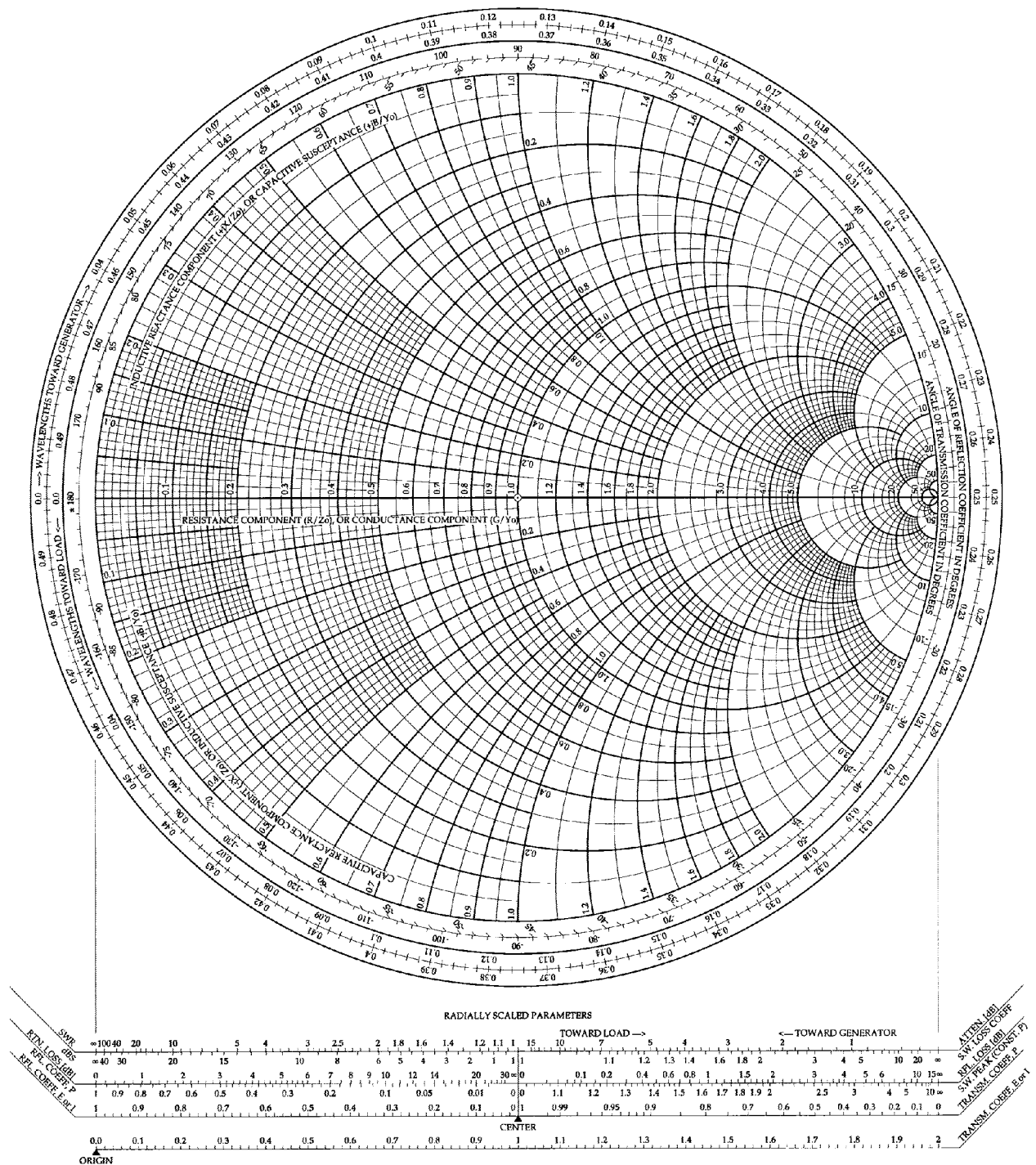
# smith-ov diagram: impedanca/admitanca v merilu odbojnosti



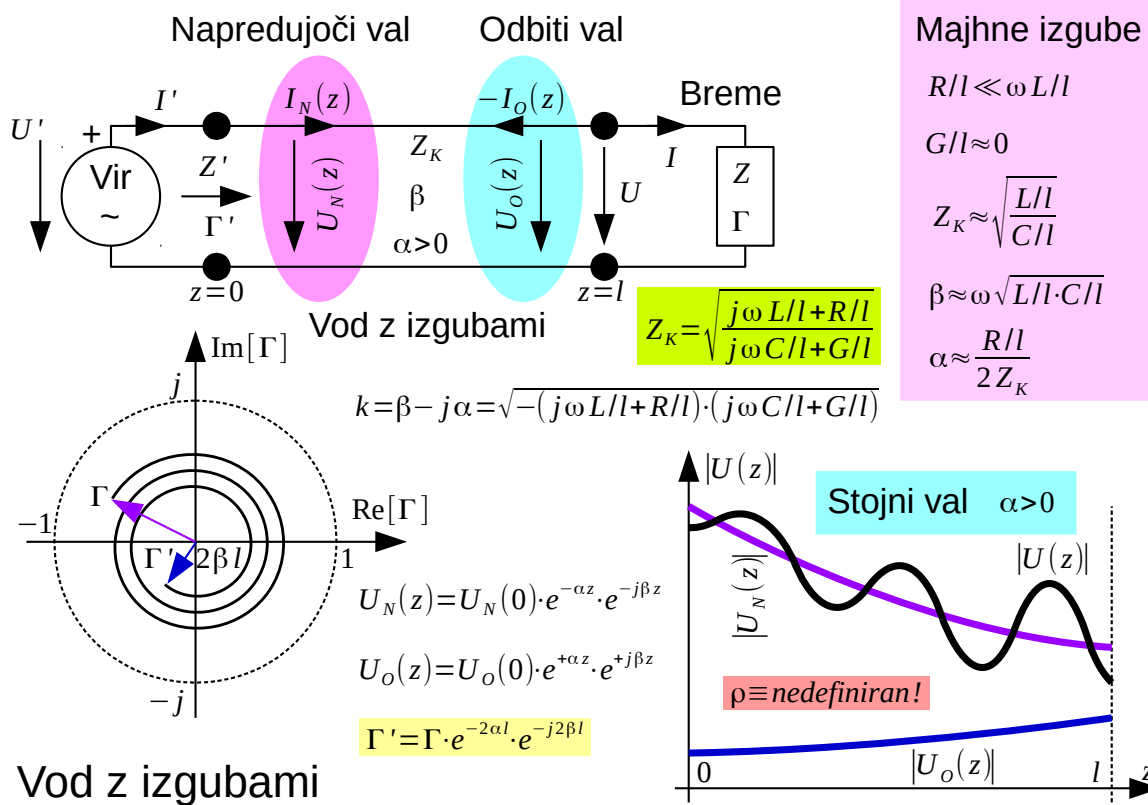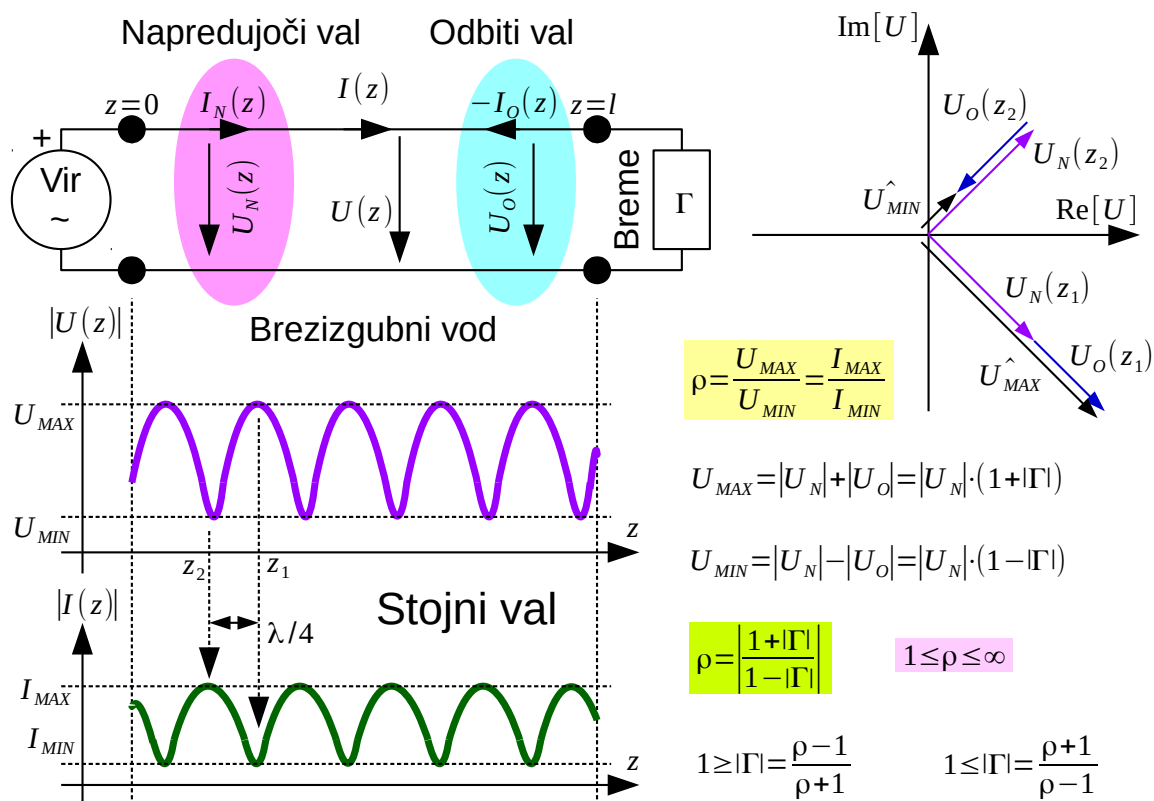

Neper

$$a_{Np} = \ln \left| \frac{U_1}{U_2} \right|$$

$$P = \frac{|U|^2}{2Z_K} \quad |U| = \sqrt{2Z_K P}$$

$$a_{Np} = \ln \sqrt{\frac{P_1}{P_2}} = \frac{1}{2} \ln \frac{P_1}{P_2}$$

Decibel

$$a_{dB} = 10 \cdot \log \frac{P_1}{P_2}$$

$$a_{dB} = 10 \cdot \log \left| \frac{U_1}{U_2} \right|^2 = 20 \cdot \log \left| \frac{U_1}{U_2} \right|$$

$$a_{dB} = \frac{20}{\ln 10} \cdot \ln \left| \frac{U_1}{U_2} \right| = 2.3026 \cdot a_{Np}$$

$$\Gamma_{dB} = 10 \cdot \log |\Gamma|^2 = 20 \cdot \log |\Gamma|$$

Prilagoditev

(povratno slabljenje, return loss)


Slabljenje voda

$$|U_N(z)| = |U_N(0)| \cdot e^{-\alpha z} \quad \alpha \approx \frac{R/l}{2Z_K}$$

$$a_{Np} = \ln \frac{|U_N(0)|}{|U_N(l)|} = \alpha l \quad a_{Np}/l = \alpha$$

$$a_{dB} = \frac{20}{\ln 10} \cdot a_{Np} = \frac{20}{\ln 10} \cdot \alpha l \quad a_{dB}/l = \frac{20}{\ln 10} \cdot \alpha$$

Logaritemske merske enote

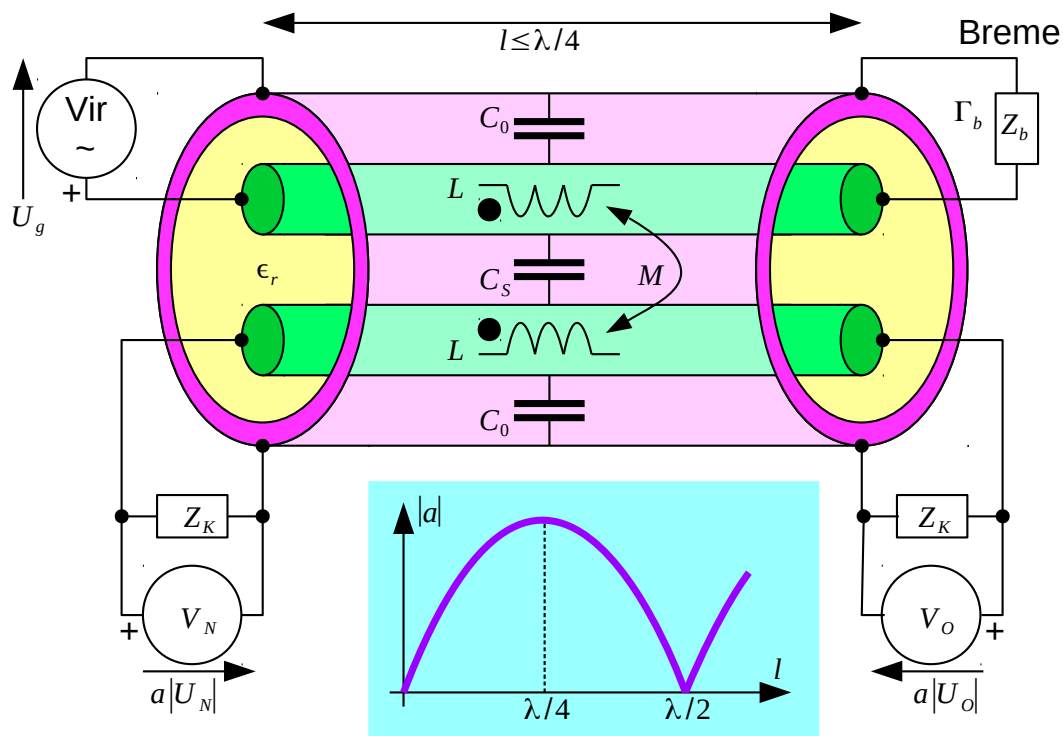

Protismerni sklopnik

\* \* \* \* \*