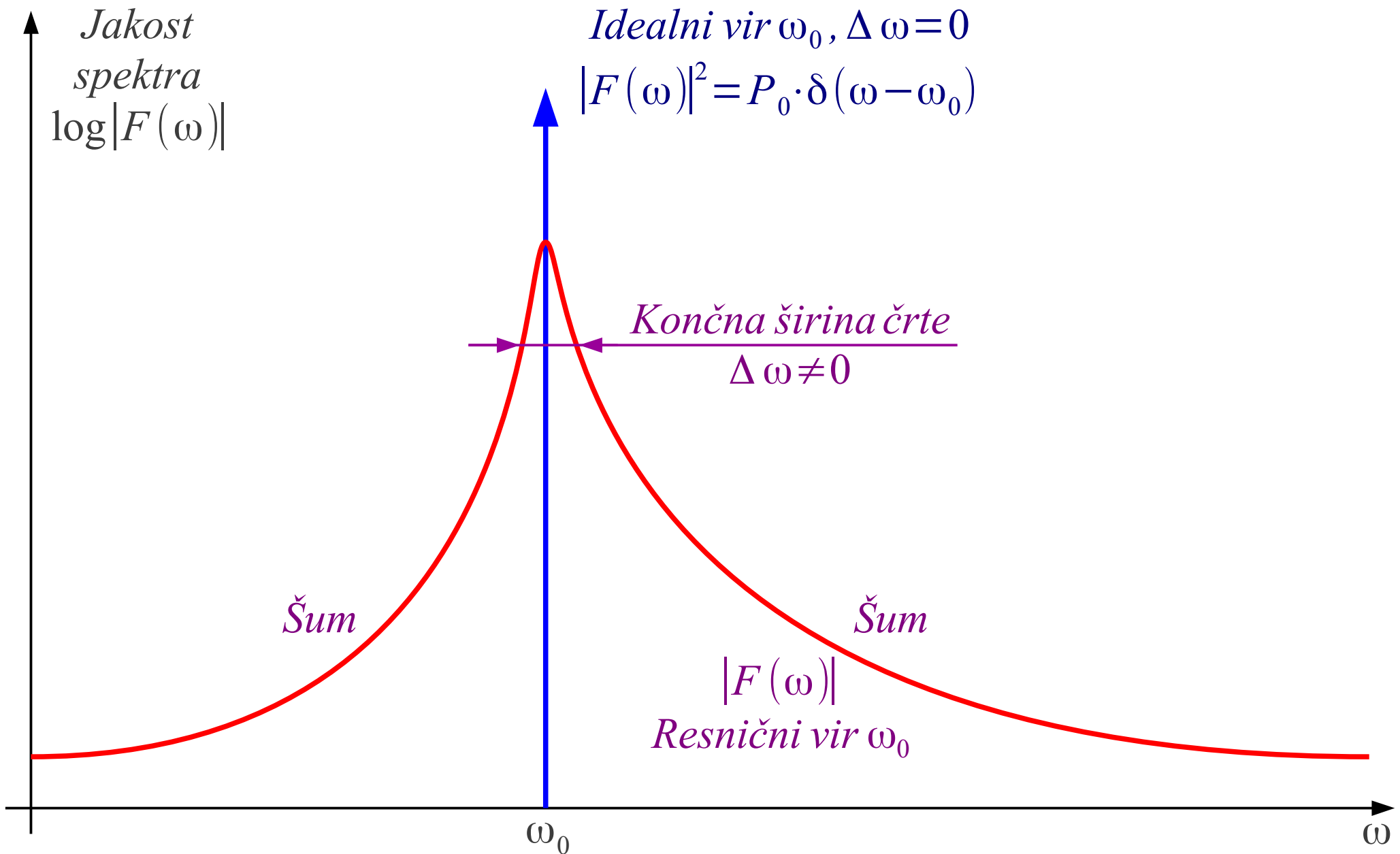


Visokofrekvenčna tehnika

Predavanje 13:


Elektronski oscilator




Alexander
Meissner

1912



Edwin
Armstrong

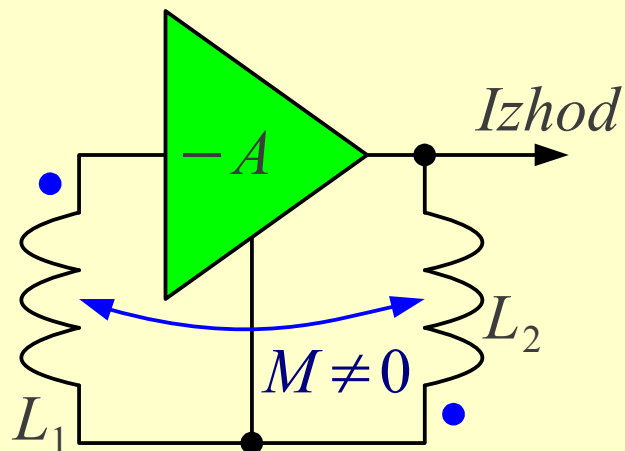

Trioda 1907 Lee DeForest

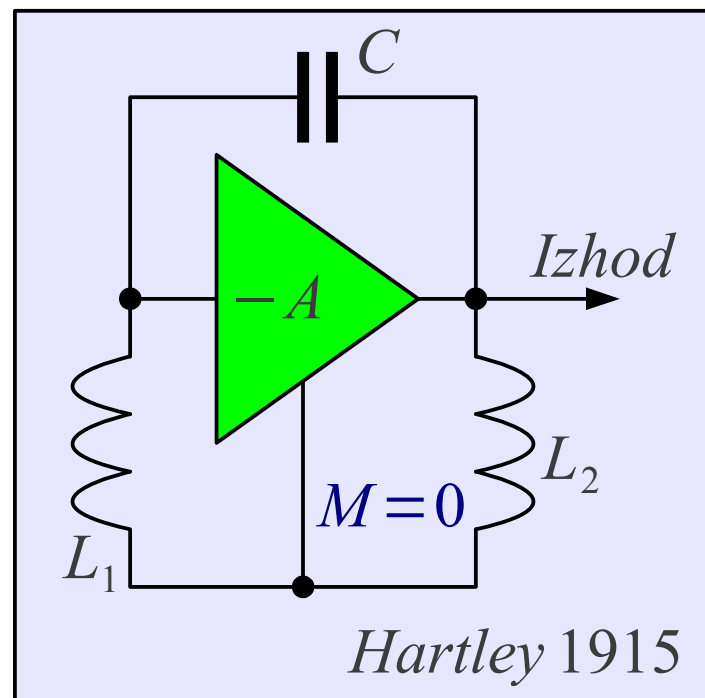

Colpitts 1918

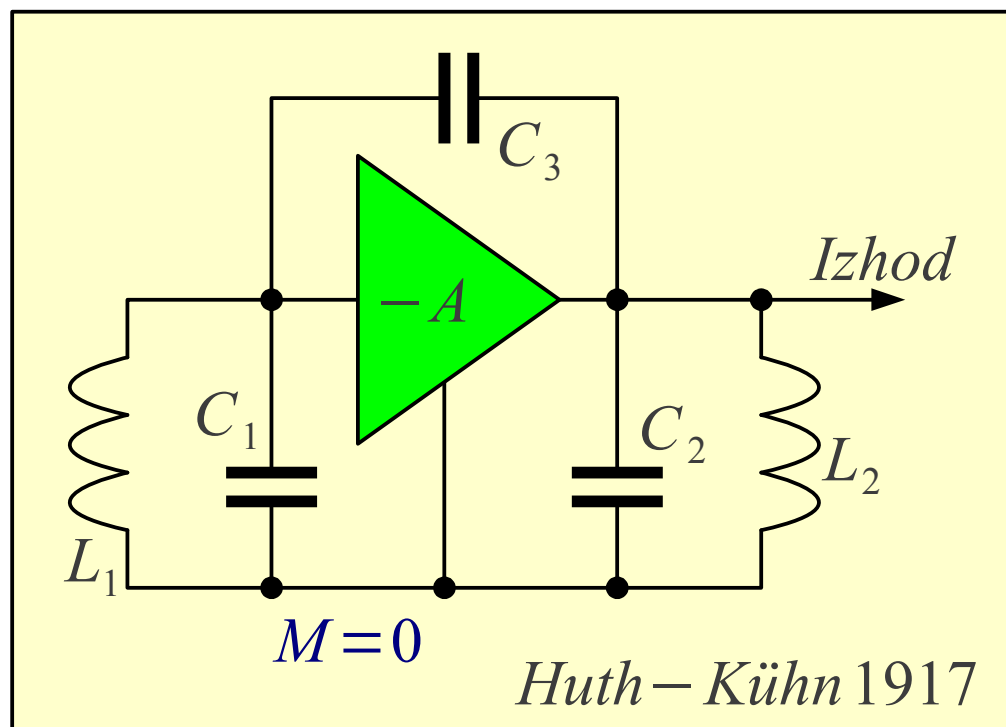
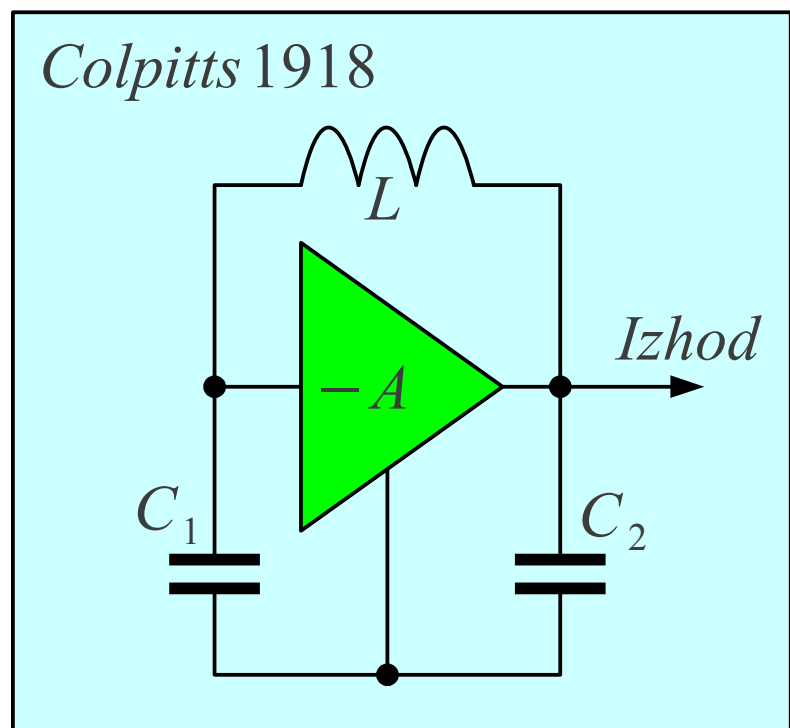


Visokofrekvenčni oscilatorji


$$|A \cdot H(\omega_0)| = 1$$

$$\phi(\omega_0) = m \cdot 2\pi \quad m = 0, 1, 2, 3 \dots$$


Heinrich G. Barkhausen 1921

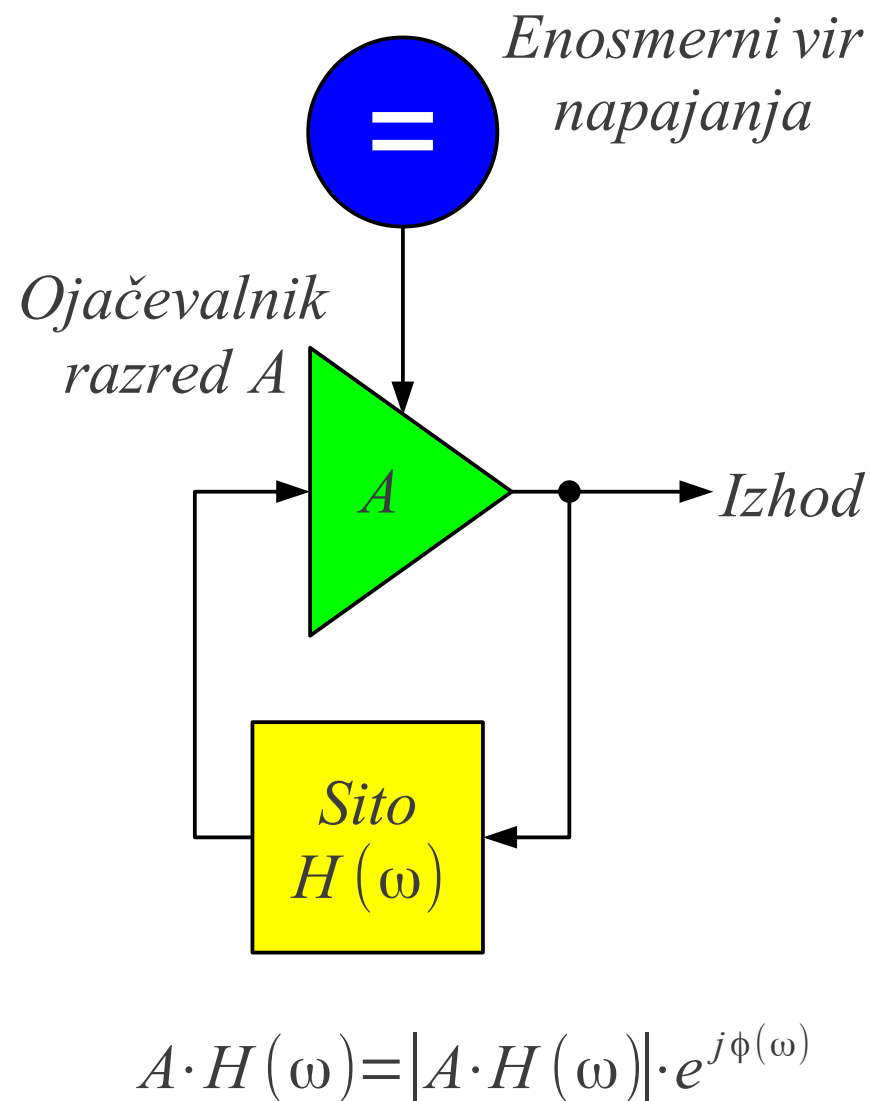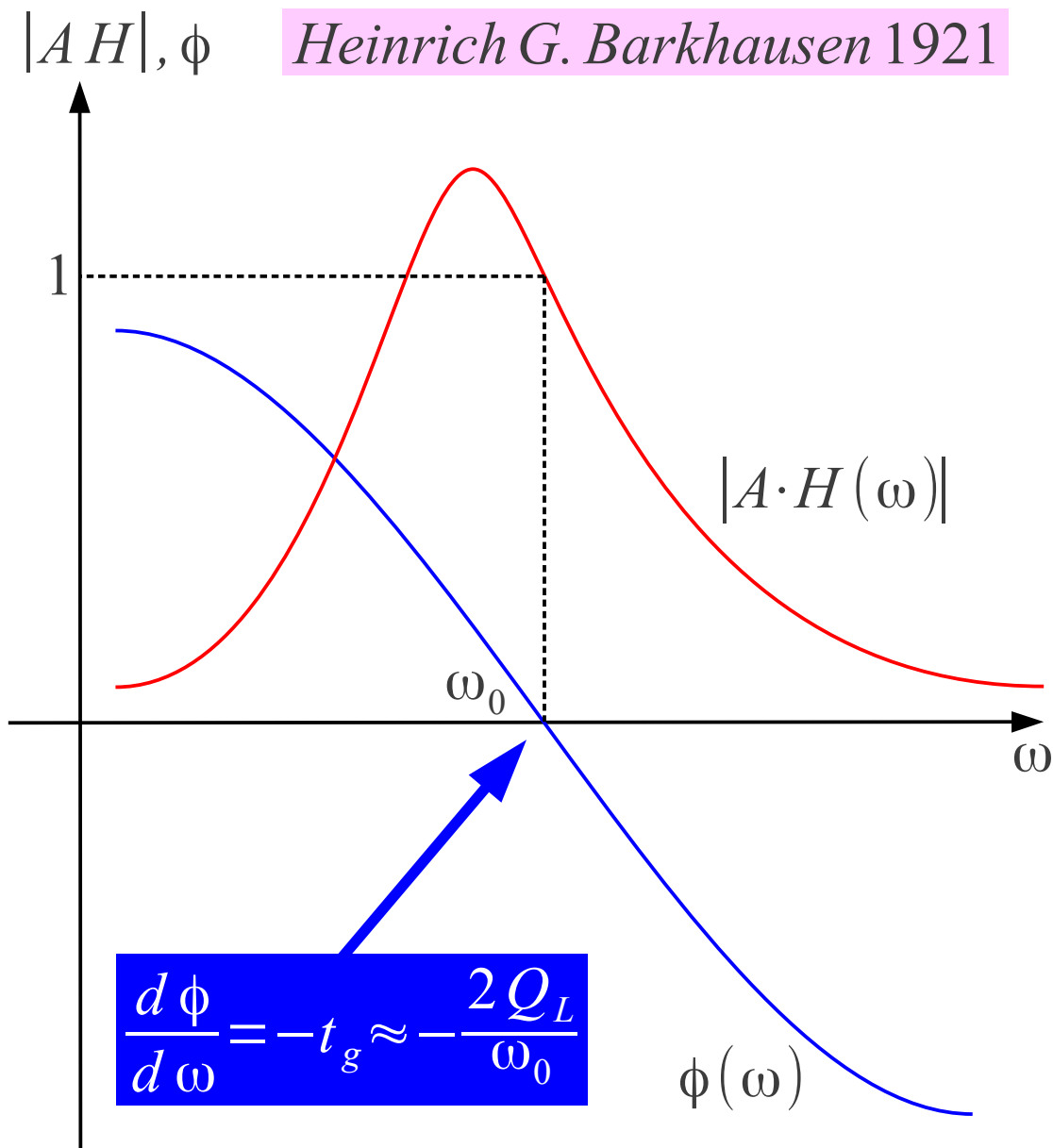

Barkhausenov pogoj

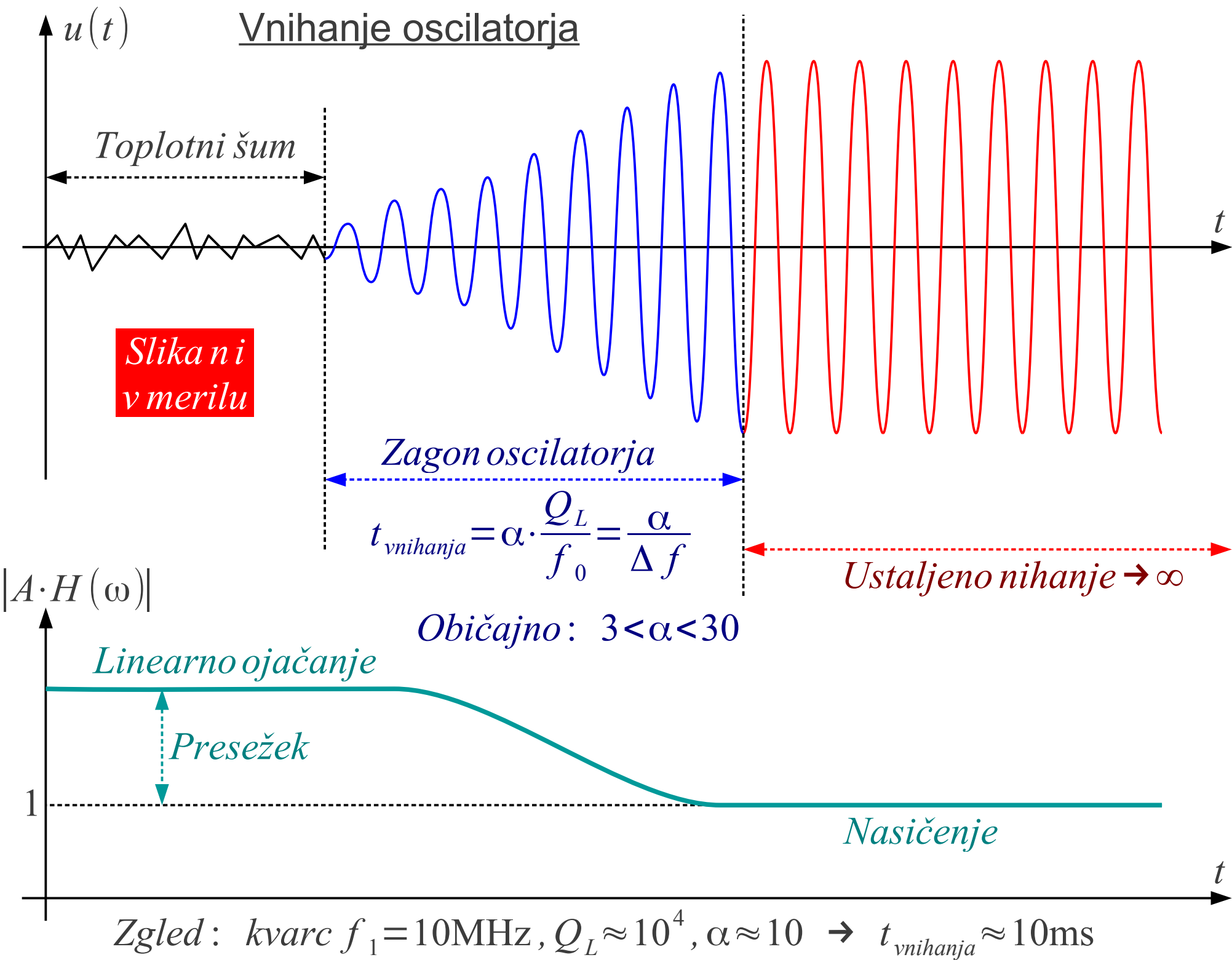


Edwin Armstrong 1922

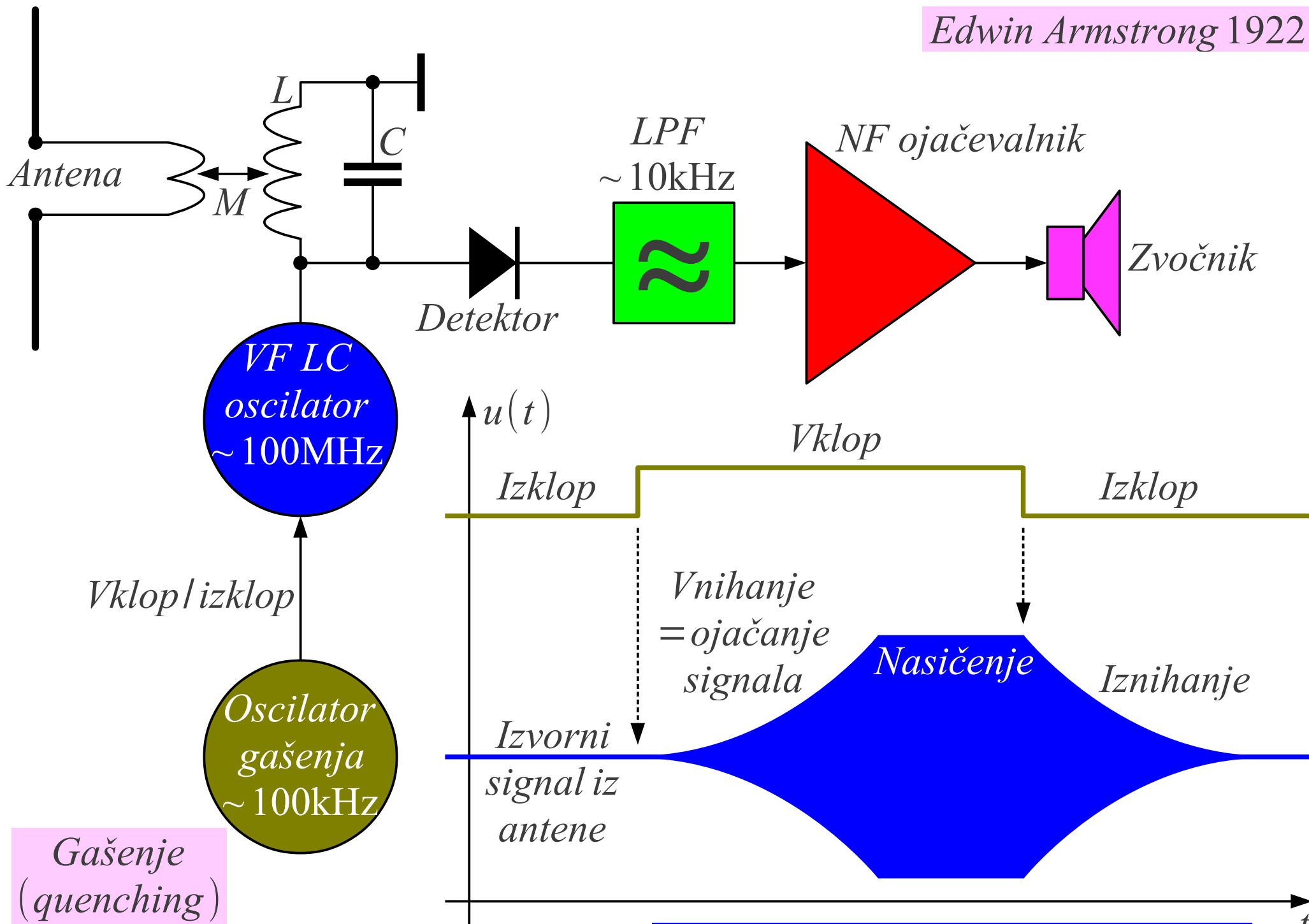


Super-regenerativni sprejemnik

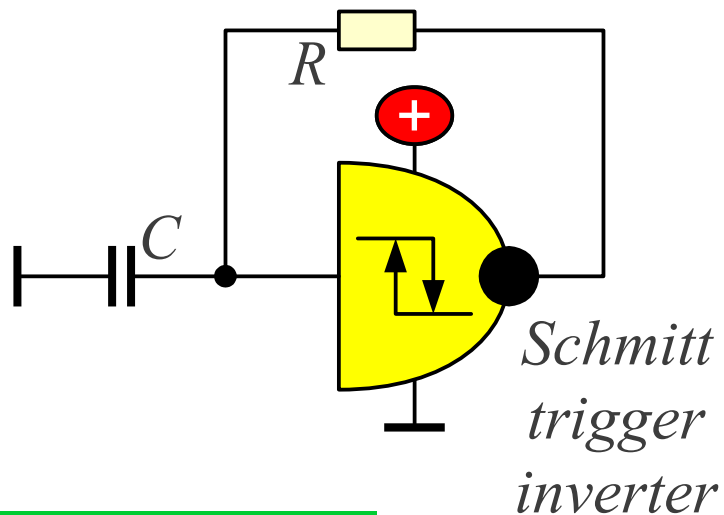Stabilno ojačanje $G > 100\text{dB} + \text{AGC}!$





Astabilno vezje zaniha takoj!

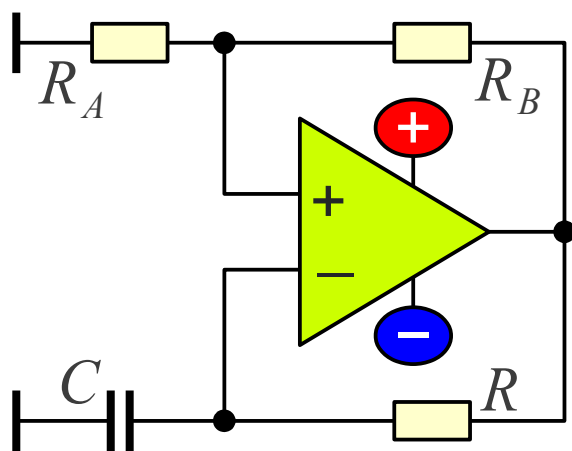

Vezja s histerezo so počasna ter šumeča!


Različice oscilatorjev

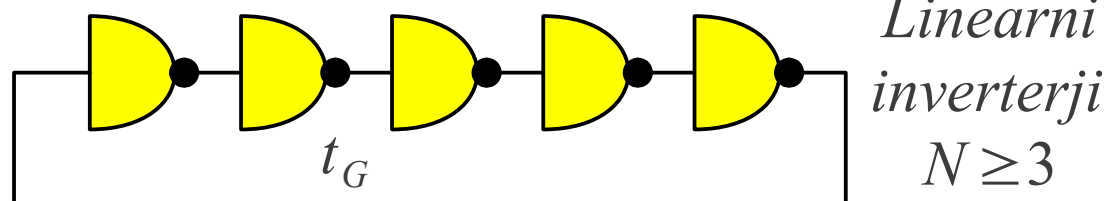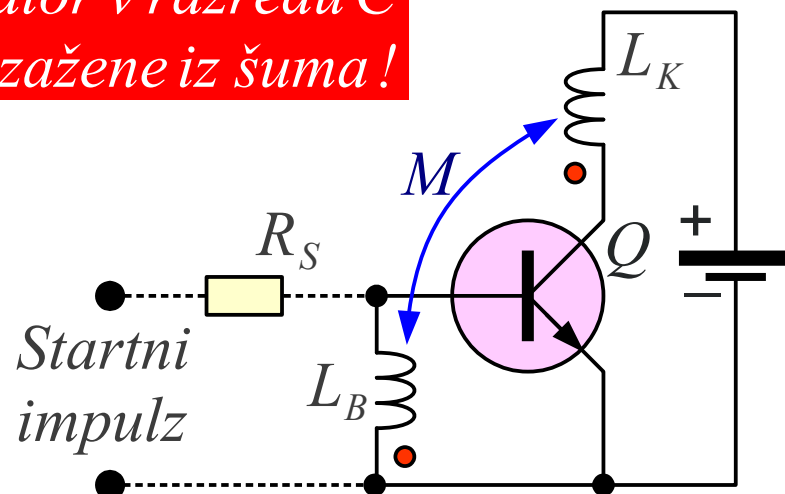
Oscillator v razredu C se ne zažene iz šuma!



Any odd number of gates always oscillates!

Zagon iz šuma $Q_L \approx 1$

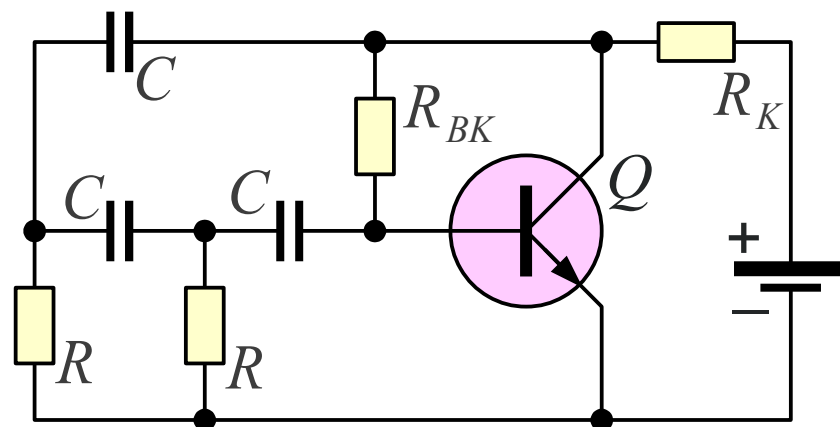

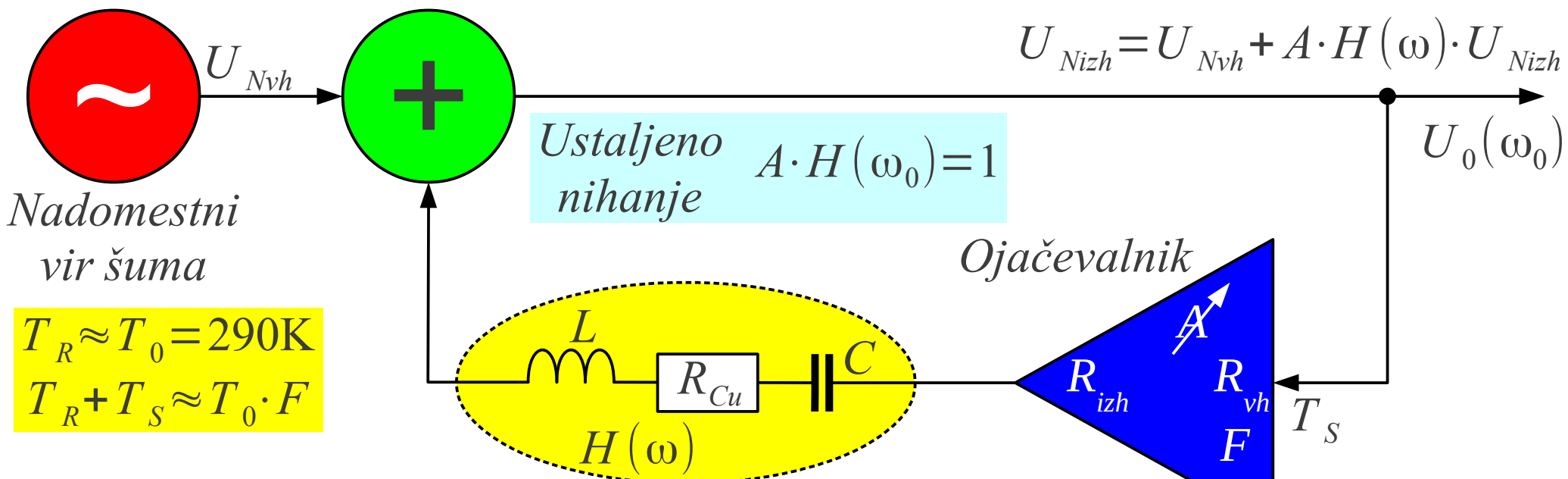

$$H(\omega) = \frac{R_{vh}}{\Sigma R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$\Sigma R = R_{izh} + R_{Cu} + R_{vh}$$

$$\Delta\omega = \omega - \omega_0$$

$$Q_L = \frac{\omega_0 L}{\Sigma R}$$

$$A \cdot H(\omega) = \frac{\Sigma R}{\Sigma R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} \approx \frac{1}{1 + j2Q_L \frac{\Delta\omega}{\omega_0}}$$

$$U_{Nzh} = \frac{U_{Nvh}}{1 - A \cdot H(\omega)}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$U_{Nzh} \approx \frac{U_{Nvh}}{1 - \frac{1}{1 + j2Q_L \frac{\Delta\omega}{\omega_0}}} = U_{Nvh} \cdot \left(1 + \frac{\omega_0}{j2Q_L \Delta\omega} \right)$$

Šum v oscilatorju

$$U_{Nizh} \approx U_{Nvh} \cdot \left(1 + \frac{\omega_0}{j 2 Q_L \Delta \omega} \right)$$

$$P = \alpha |U|^2$$

$$|a \pm j b|^2 = a^2 + b^2$$

$$P_{Nizh} \approx P_{Nvh} \cdot \left[1 + \left(\frac{\omega_0}{2 Q_L \Delta \omega} \right)^2 \right]$$

$$\omega = 2 \pi f \rightarrow \Delta f = f - f_0$$


$$P_{Nizh} \approx P_{Nvh} \cdot \left[1 + \left(\frac{f_0}{2 Q_L \Delta f} \right)^2 \right]$$

$P_{Nizh} \equiv$ skupna moč šuma

$P_A \equiv$ moč amplitudnega šuma

$P_\phi \equiv$ moč faznega šuma

Fazni in amplitudni šum

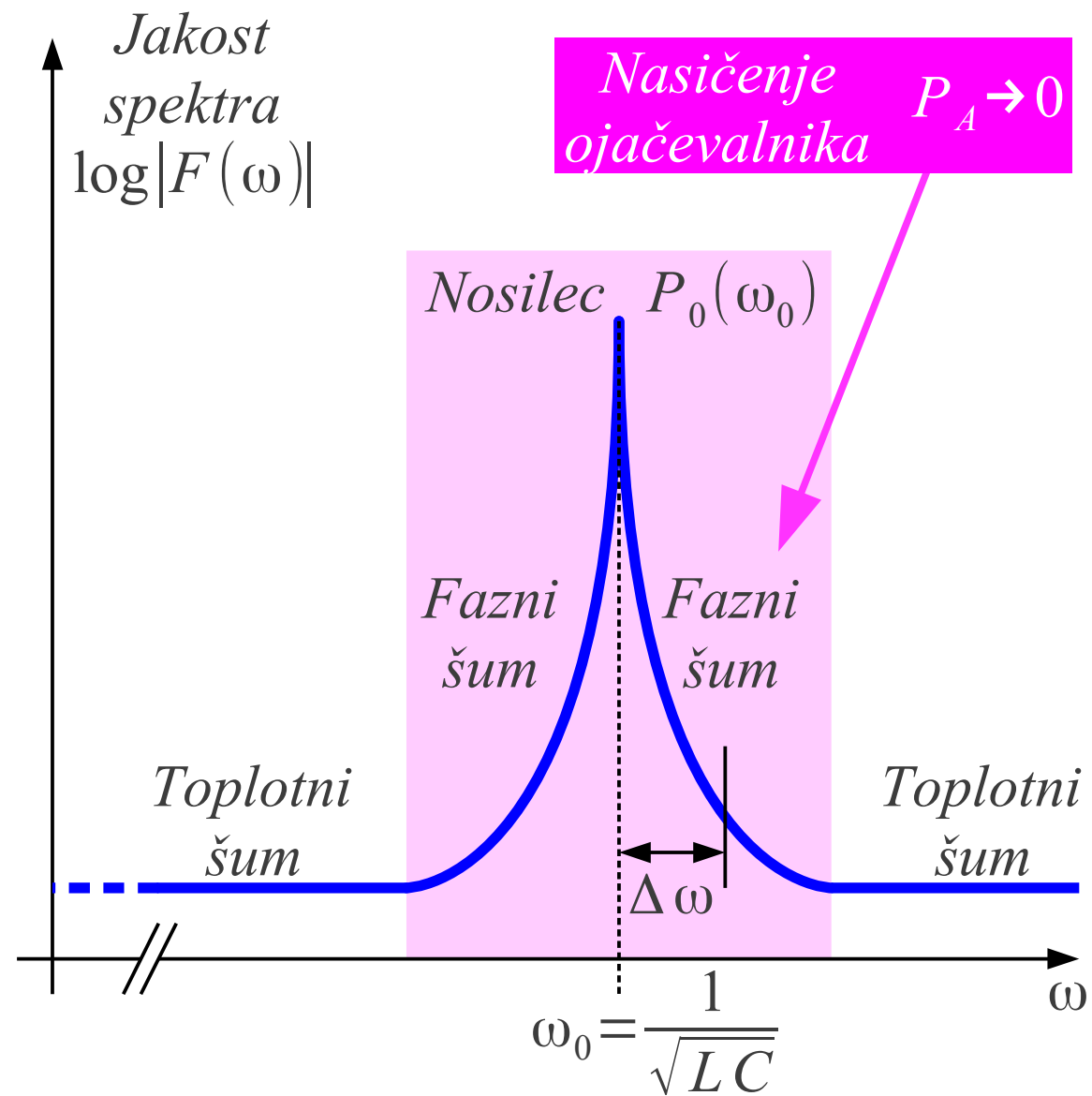

$$P_\phi = P_A = \frac{P_{Nizh}}{2} \approx \frac{1}{2} \left[1 + \left(\frac{f_0}{2 Q_L \Delta f} \right)^2 \right] \cdot P_{Nvh}$$

Relativna gostota faznega šuma

$$L(\Delta f) = \frac{1}{P_0} \cdot \frac{dP_\phi}{df} \quad [\text{Hz}^{-1}]$$

$$\frac{dP_{Nvh}}{df} = N_0 = k_B \cdot (T_R + T_S) \approx k_B T_0 F$$


David B. Leeson 1966

Velja pri
 $L(\Delta f) \cdot \Delta f \ll 1$

$$L(\Delta f) = \frac{1}{2} \cdot \left[1 + \left(\frac{f_0}{2Q_L \Delta f} \right)^2 \right] \cdot \frac{k_B T_0 F}{P_0}$$

$$\log L(\Delta f)_{\text{dBc/Hz}} = 10 \log_{10} [L(\Delta f) \cdot 1\text{Hz}]$$

Fazni šum oscilatorja

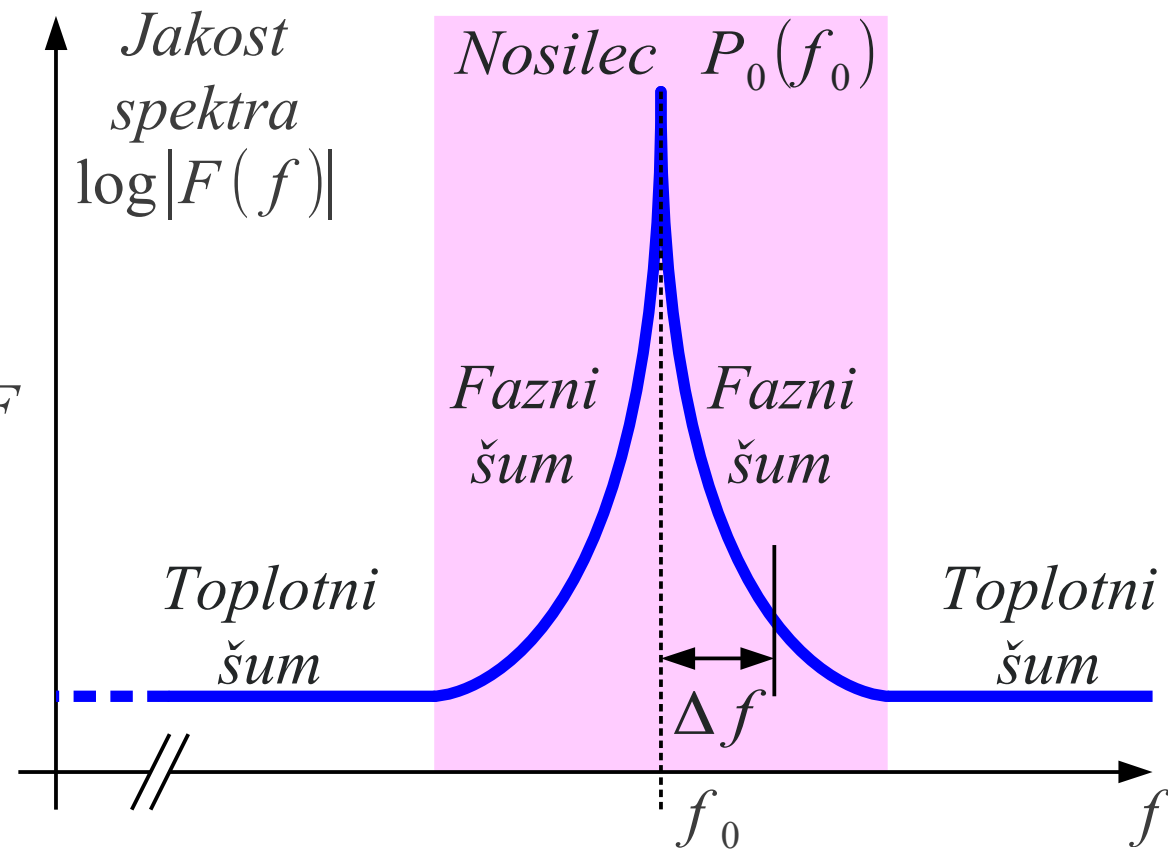

$Q_L \equiv$ obremenjeni Q rezonatorja


$k_B \approx 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \equiv$ Boltzmannova konstanta

$T_0 \approx 290\text{K} \equiv$ temperatura vezja


$F \equiv$ šumno število ojačevalnika @ P_0

$P_0 \equiv$ moč nosilca @ f_0
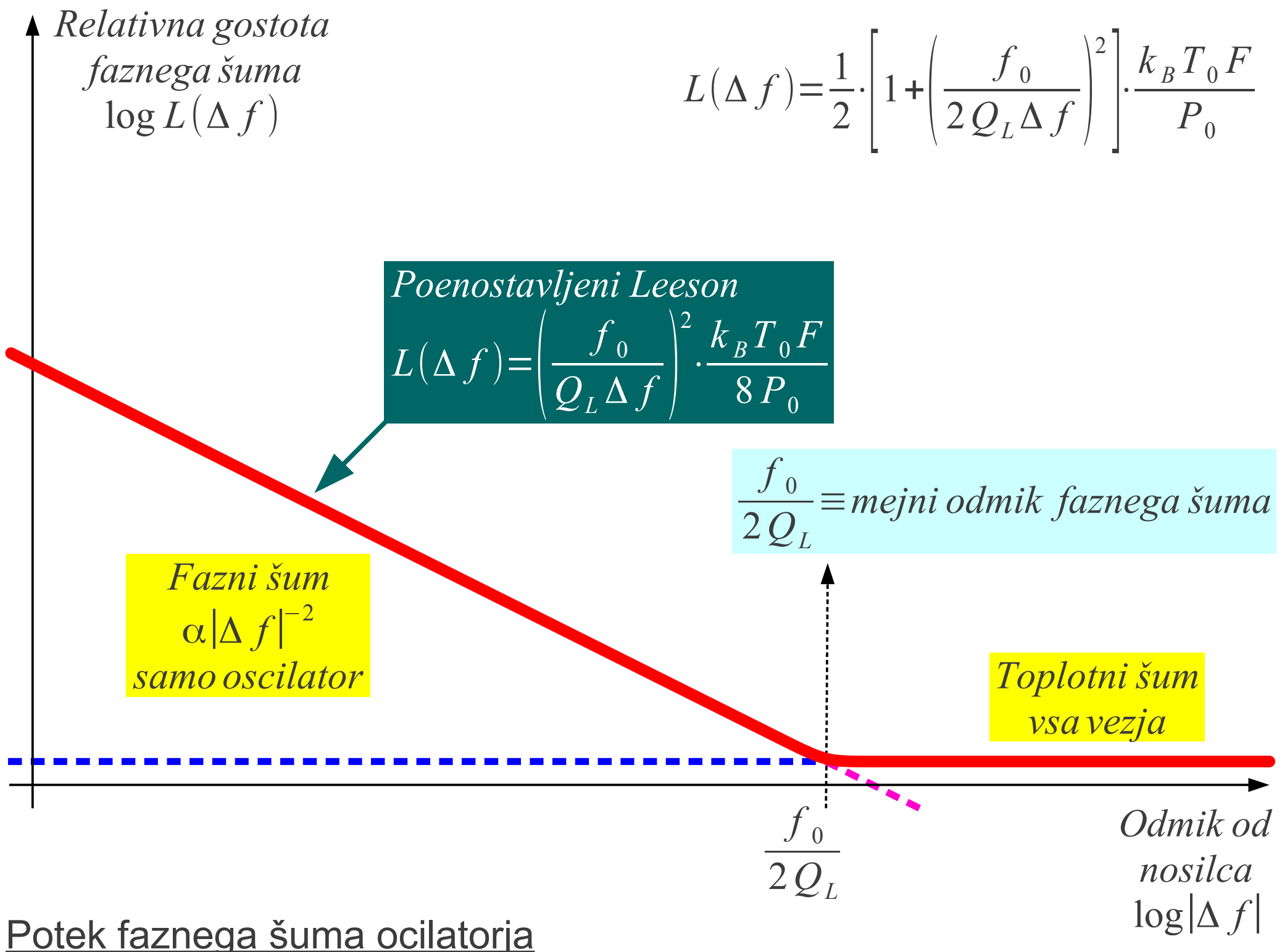
$$\log L(\Delta f)_{\text{dBc/Hz}} = 10 \log_{10} \left\{ \frac{1}{2} \cdot \left[1 + \left(\frac{f_0}{2Q_L \Delta f} \right)^2 \right] \cdot \frac{k_B T_0 F}{P_0} \cdot 1\text{Hz} \right\}$$




Zgled QPSK

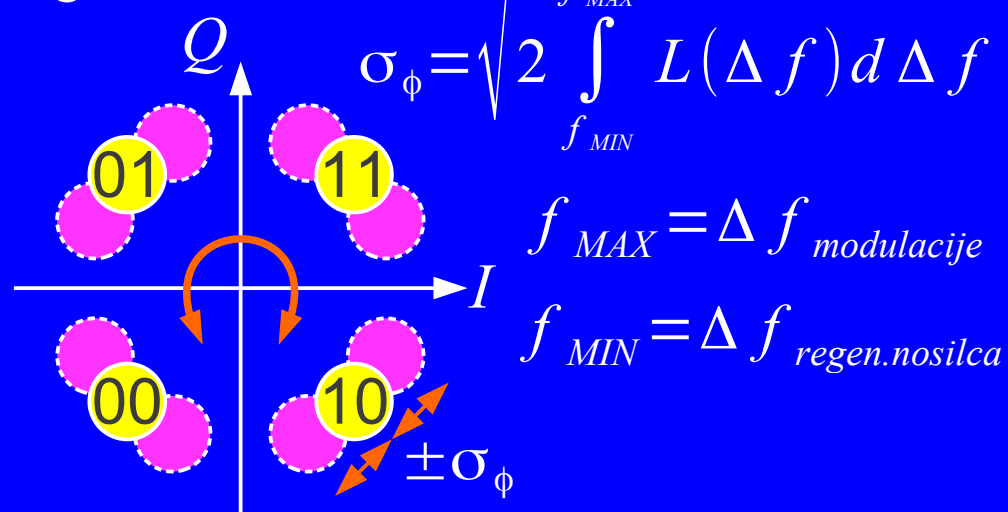


Zasuk ozvezdja modulacije

Spekter

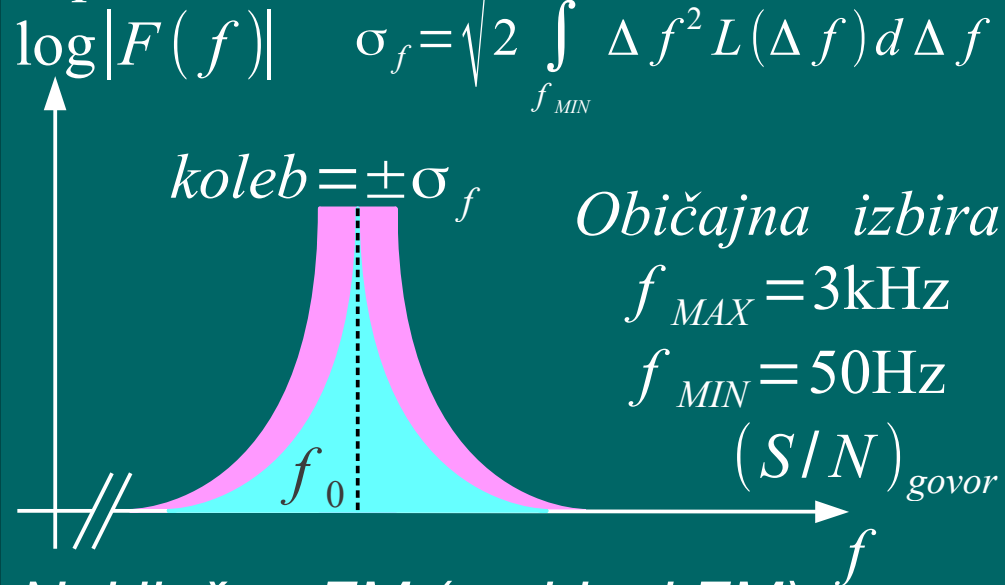


Naključna FM (residual FM)

Spekter

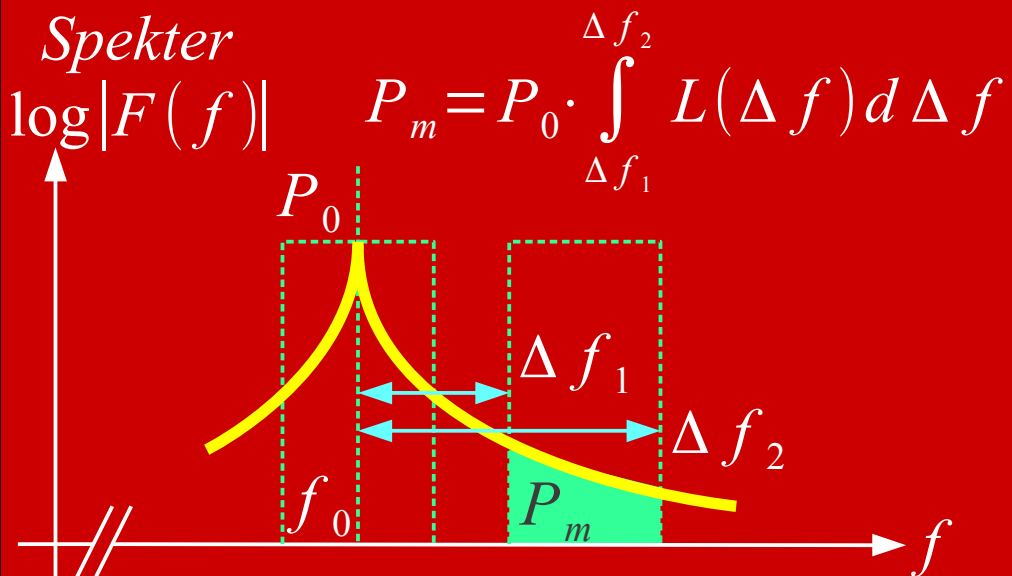


Motnja v sosednjem kanalu

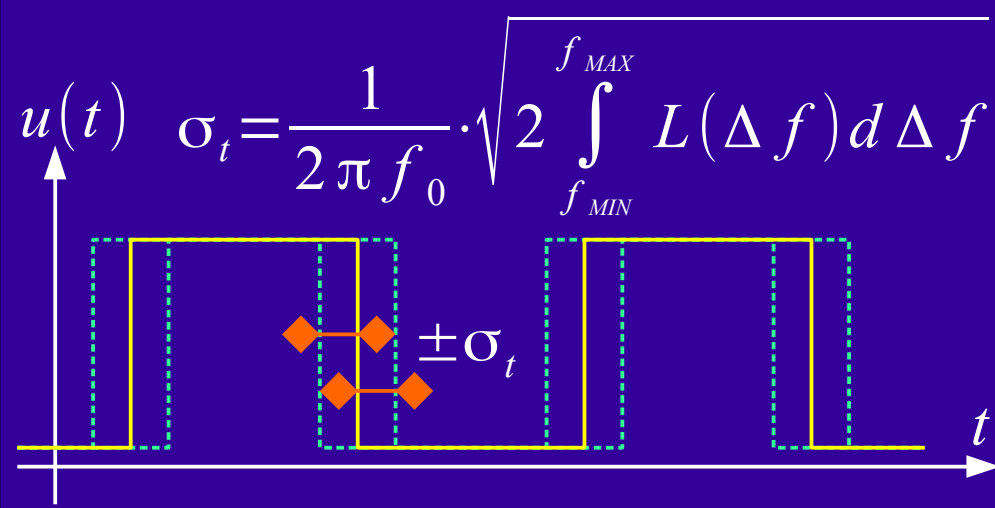

Drhtenje ure (jitter)

Posledice faznega šuma

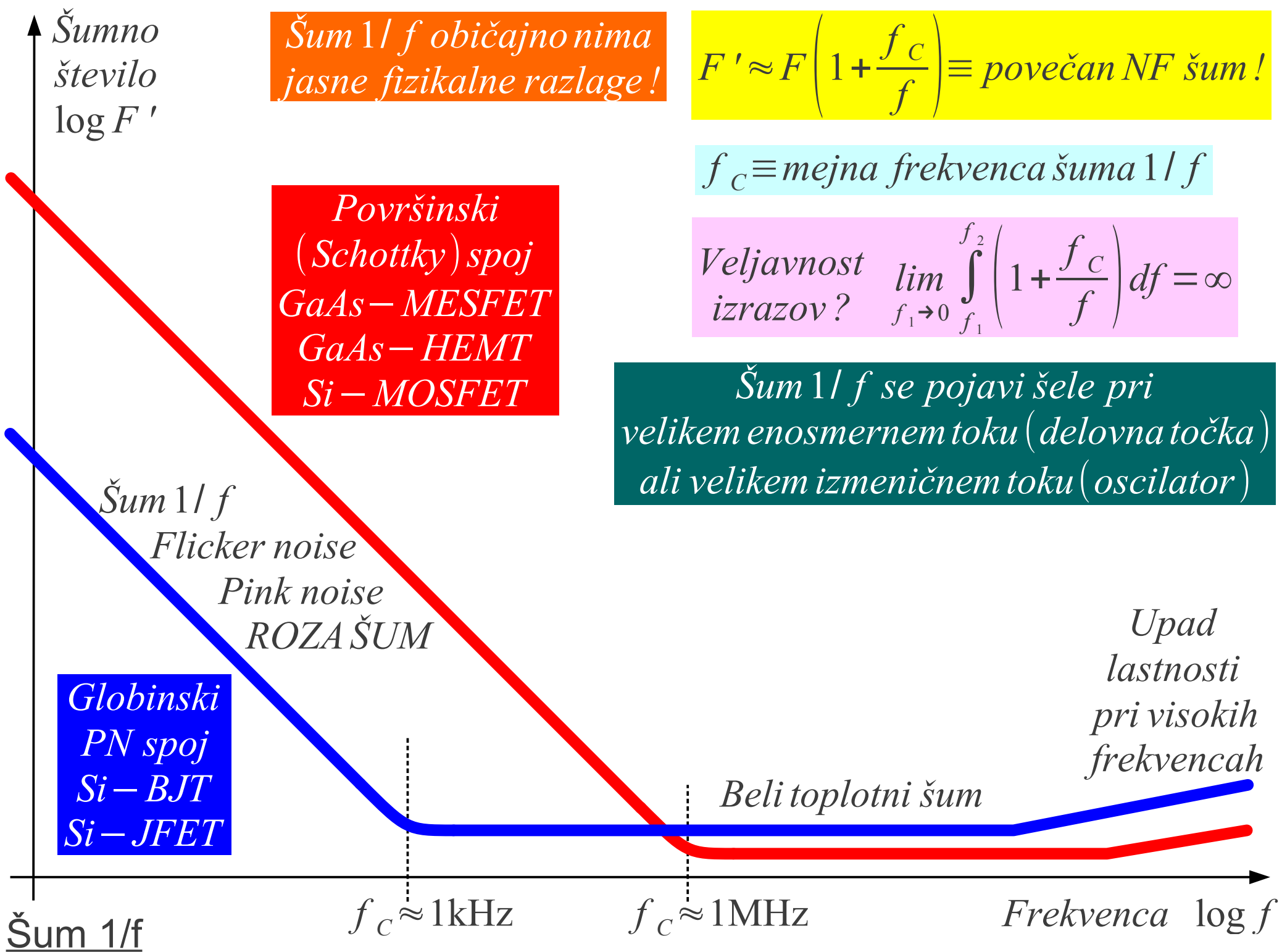

Upoštevanje šuma $1/f$

$$F' = F \cdot \left(1 + \frac{f_c}{|\Delta f|} \right)$$

$$\frac{d P_{Nvh}}{d f} \approx k_B \cdot T_0 \cdot F'$$

$$\frac{d P_{Nvh}}{d f} \approx k_B \cdot T_0 \cdot F \cdot \left(1 + \frac{f_c}{|\Delta f|} \right)$$

Dopolnjeni Leeson za šum $1/f$


$$L(\Delta f) = \frac{1}{2} \cdot \left[1 + \left(\frac{f_0}{2 Q_L \Delta f} \right)^2 \right] \cdot \frac{k_B T_0 F}{P_0} \cdot \left(1 + \frac{f_c}{|\Delta f|} \right)$$

Globinski
PN spoj
Si – BJT
Si – JFET


$$\log L(\Delta f)_{\text{dBc/Hz}} = 10 \log_{10} \left\{ \frac{1}{2} \cdot \left[1 + \left(\frac{f_0}{2 Q_L \Delta f} \right)^2 \right] \cdot \frac{k_B T_0 F}{P_0} \cdot \left(1 + \frac{f_c}{|\Delta f|} \right) \cdot 1 \text{Hz} \right\}$$

Dopolnjeni šum oscilatorja

F' tranzistorja v
vezju oscilatorja!

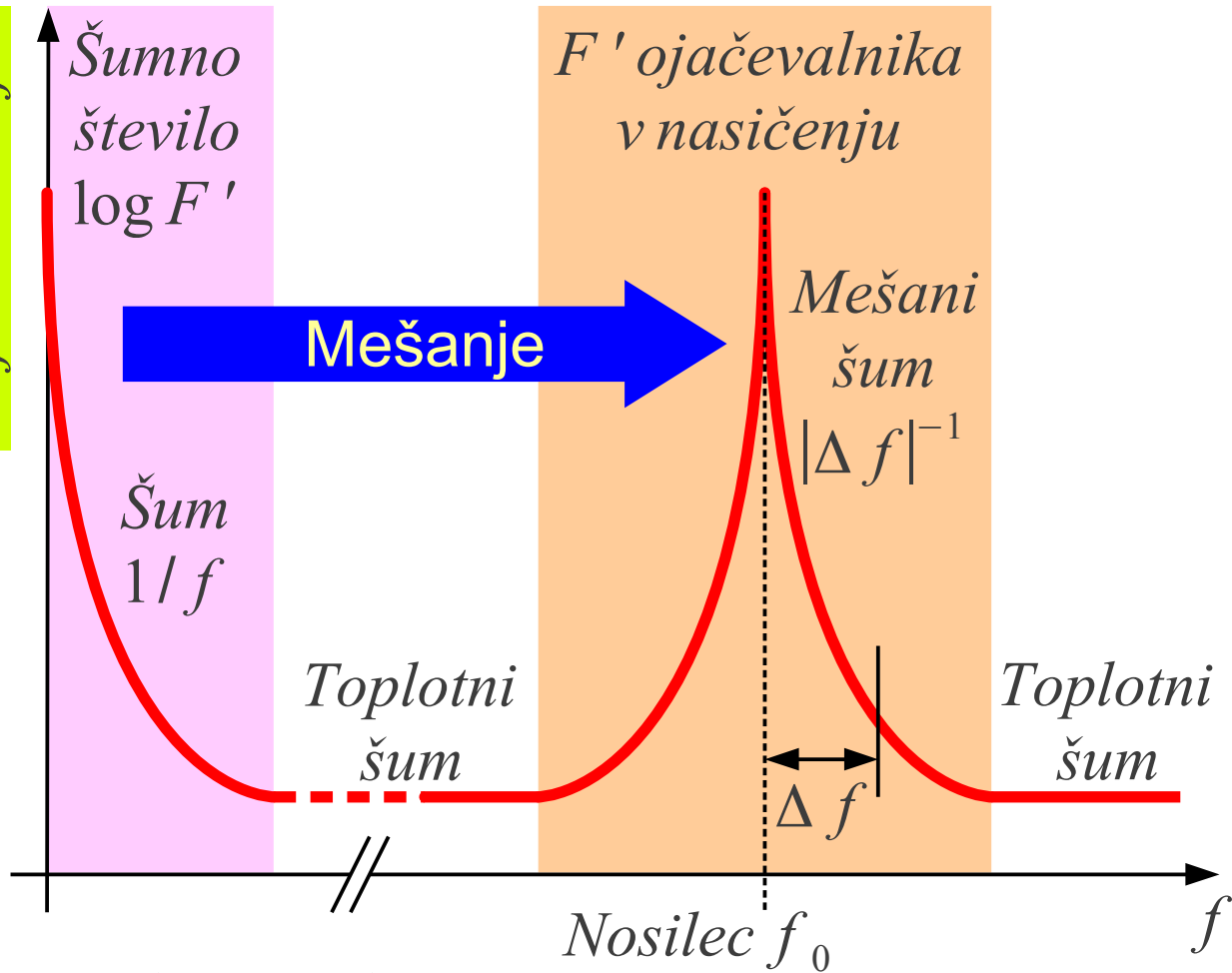

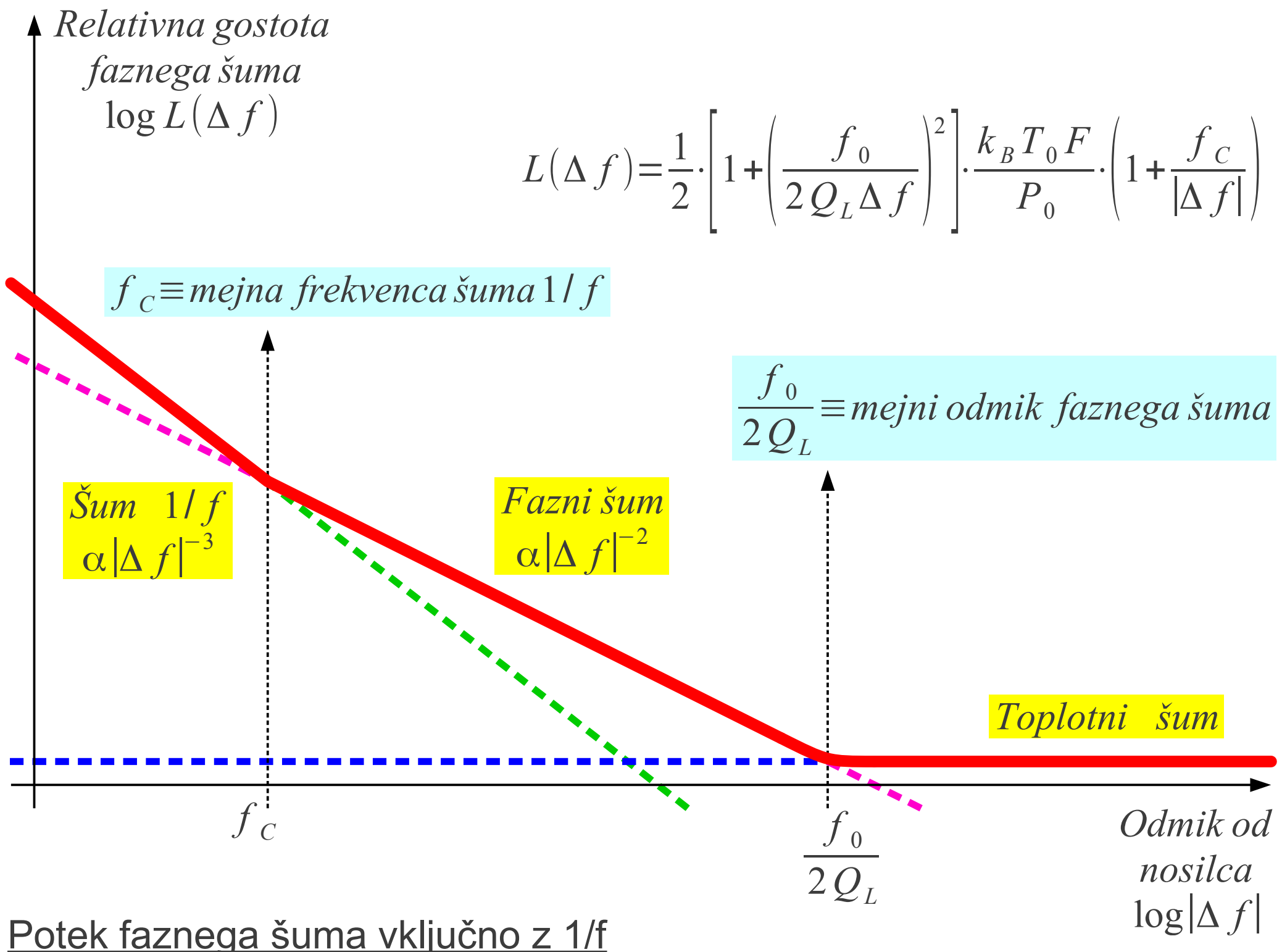Velja pri
 $L(\Delta f) \cdot \Delta f \ll 1$



Kvaliteta obremenjenega rezonatorja Q_L je ključnega pomena za fazni šum!

$$L(\Delta f) = \frac{1}{2} \cdot \left[1 + \left(\frac{f_0}{2Q_L \Delta f} \right)^2 \right] \cdot \frac{k_B T_0 F}{P_0} \cdot \left(1 + \frac{f_c}{|\Delta f|} \right)$$

Frekvenčno nastavljivi oscilatorji

Q_L

RC VCO

~ 1

Cev BWO

~ 1

Varikap LC VCO

$10 \leftrightarrow 30$

YIG ($Y_3Fe_5O_{12}$) oscillator

$300 \leftrightarrow 1000$

Oscilatorji fiksne frekvence

Q_L

RC oscillator

~ 1

LC nihajni krog

$30 \leftrightarrow 100$

Votlinski rezonator

$1000 \leftrightarrow 3000$

Keramični dielektrični rezonator

$1000 \leftrightarrow 3000$

AT kremenov kristal (osnovna rezonanca)

$3000 \leftrightarrow 10000$

AT kremenov kristal (tretji/peti overton)

$10000 \leftrightarrow 30000$

Elektro-optični zakasnilni vod (\$)


$\sim 10^5$

Safirjev dielektrični rezonator (\$\$\$)

$\sim 3 \cdot 10^5$


Rdeč HeNe LASER

$\sim 10^8$

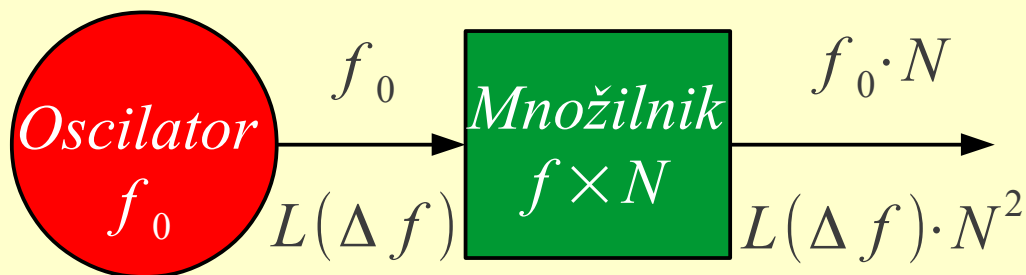

*Moč faznega šuma se množi s kvadratom množenja frekvence!
Vloga Q_L ostaja nepsremenjena!*

Kvaliteta rezonatorja

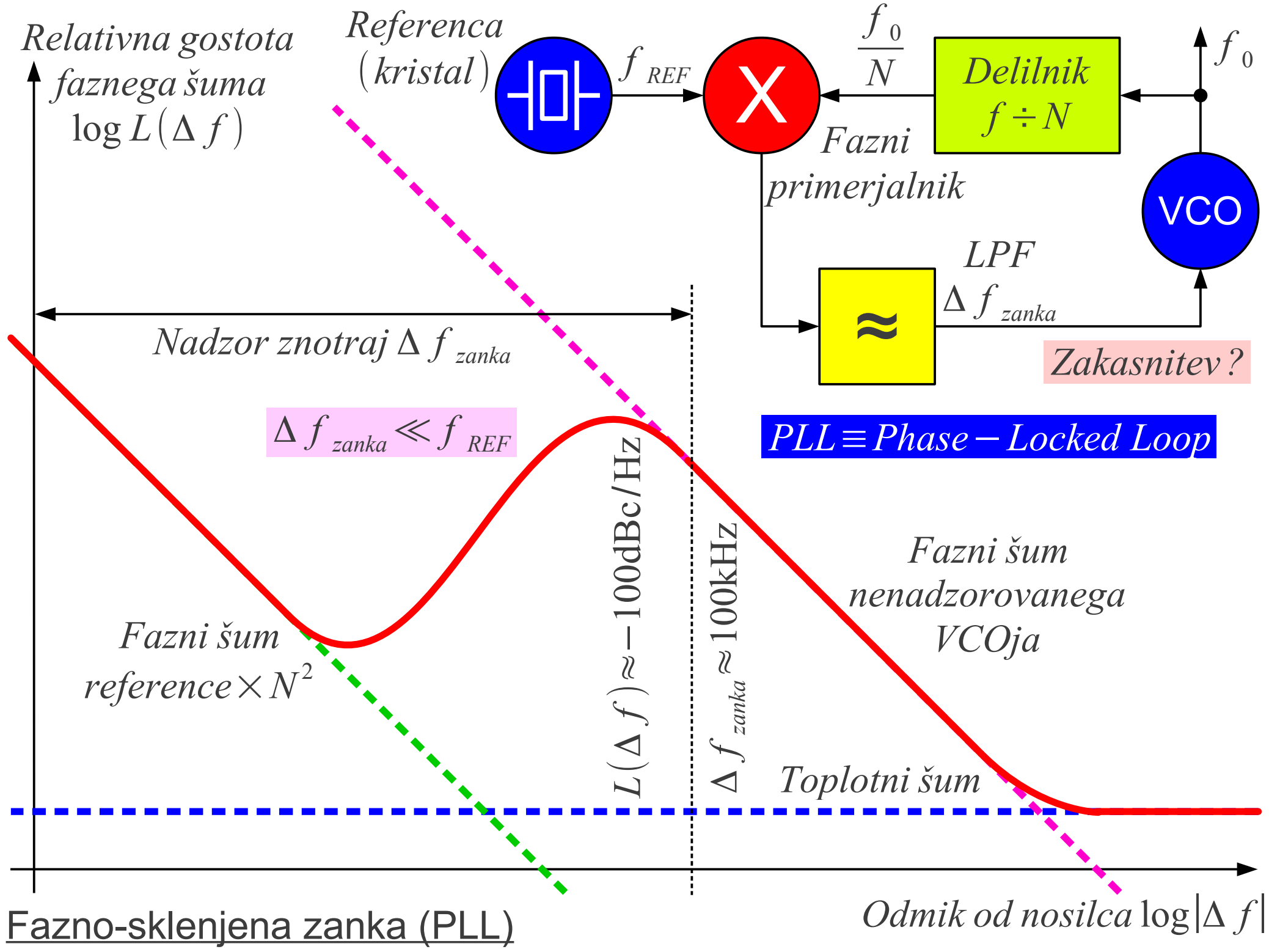

Oscillator s šumom $A \cdot H(\omega_0) = 1 - \epsilon \quad 0 < \epsilon \ll 1$

$$A \cdot H(\omega) \approx \frac{1 - \epsilon}{1 + j 2 Q_L \frac{\Delta \omega}{\omega_0}}$$

$$U_{Nizh} = \frac{U_{Nvh}}{1 - A \cdot H(\omega)} \approx \frac{U_{Nvh}}{1 - \frac{1 - \epsilon}{1 + j 2 Q_L \frac{\Delta \omega}{\omega_0}}} = U_{Nvh} \frac{1 + j 2 Q_L \frac{\Delta \omega}{\omega_0}}{j 2 Q_L \frac{\Delta \omega}{\omega_0} - \epsilon}$$

$$\frac{d P_{Nvh}}{d f} \approx k_B T_0 F$$

Blizu $\omega_0 \rightarrow \left| 2 Q_L \frac{\Delta \omega}{\omega_0} \right| \ll 1 \rightarrow U_{Nizh} \approx \frac{U_{Nvh}}{j 2 Q_L \frac{\Delta \omega}{\omega_0} - \epsilon} \rightarrow P_{Nizh} \approx \frac{P_{Nvh}}{\epsilon^2 + \left(2 Q_L \frac{\Delta \omega}{\omega_0} \right)^2}$

$$P_\phi = \frac{P_{Nizh}}{2} \approx \frac{P_{Nvh}/2}{\epsilon^2 + \left(2 Q_L \frac{\Delta f}{f_0} \right)^2} = \frac{P_{Nvh} f_0^2}{8 Q_L^2} \cdot \frac{1}{\left(\frac{\epsilon f_0}{2 Q_L} \right)^2 + \Delta f^2}$$


Polovična širina

$$f_{HW} = \frac{\epsilon f_0}{2 Q_L}$$

$$L(\Delta f) = \left(\frac{f_0}{Q_L} \right)^2 \cdot \frac{1}{f_{HW}^2 + \Delta f^2} \cdot \frac{k_B T_0 F}{8 P_0} = \frac{C}{f_{HW}^2 + \Delta f^2} \equiv \text{Lorentzova spektralna črta}$$

Izpeljava Lorentzove črte

Slika ni v merilu!

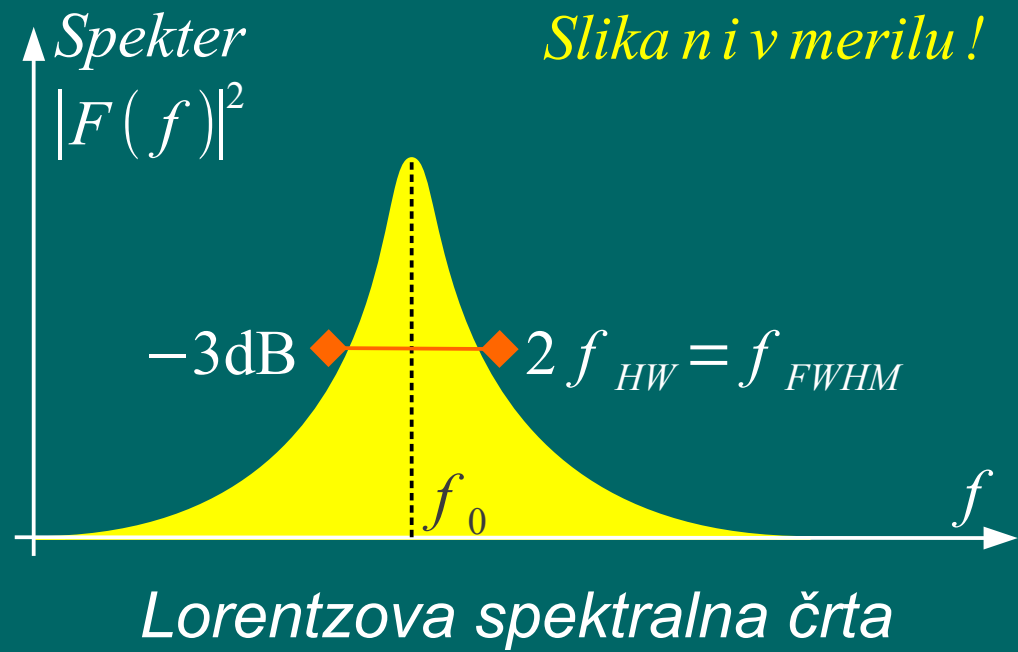

$$L(\Delta f) = \left(\frac{f_0}{Q_L} \right)^2 \cdot \frac{1}{f_{HW}^2 + \Delta f^2} \cdot \frac{k_B T_0 F}{8 P_0}$$

$$f_{HW} \equiv f_{\text{HALF-WIDTH}}$$

$$f_{FWHM} \equiv f_{\text{FULL-WIDTH-HALF-MAXIMUM}}$$

$$L(\Delta f) = \frac{C}{f_{HW}^2 + \Delta f^2}$$

$$\epsilon = \frac{2 Q_L f_{HW}}{f_0}$$

$$\int_{-f_0}^{\infty} L(\Delta f) d\Delta f = 1 \approx \int_{-\infty}^{\infty} \frac{C}{f_{HW}^2 + \Delta f^2} d\Delta f = \left[\frac{C}{f_{HW}} \cdot \arctan \frac{\Delta f}{f_{HW}} \right]_{\Delta f = -\infty}^{\Delta f = \infty} = \frac{\pi C}{f_{HW}}$$

$$f_{HW} \approx \pi C = \frac{\pi k_B T_0 F}{8 P_0} \cdot \left(\frac{f_0}{Q_L} \right)^2$$

$$C = \frac{k_B T_0 F}{8 P_0} \cdot \left(\frac{f_0}{Q_L} \right)^2 \approx \frac{f_{HW}}{\pi}$$

$$L(\Delta f) \approx \frac{f_{HW} / \pi}{f_{HW}^2 + \Delta f^2}$$


Zgled $f_0 = 3\text{GHz}$



$Q_L = 10 \quad P_0 = 0.1\text{mW} \quad F = 10\text{dB}$

$f_{HW} \approx 14\text{Hz} \quad f_{FWHM} \approx 28\text{Hz} \quad \epsilon \approx 10^{-7}$

Brez upoštevanja šuma $1/f$!



Širina Lorentzove spektralne črte

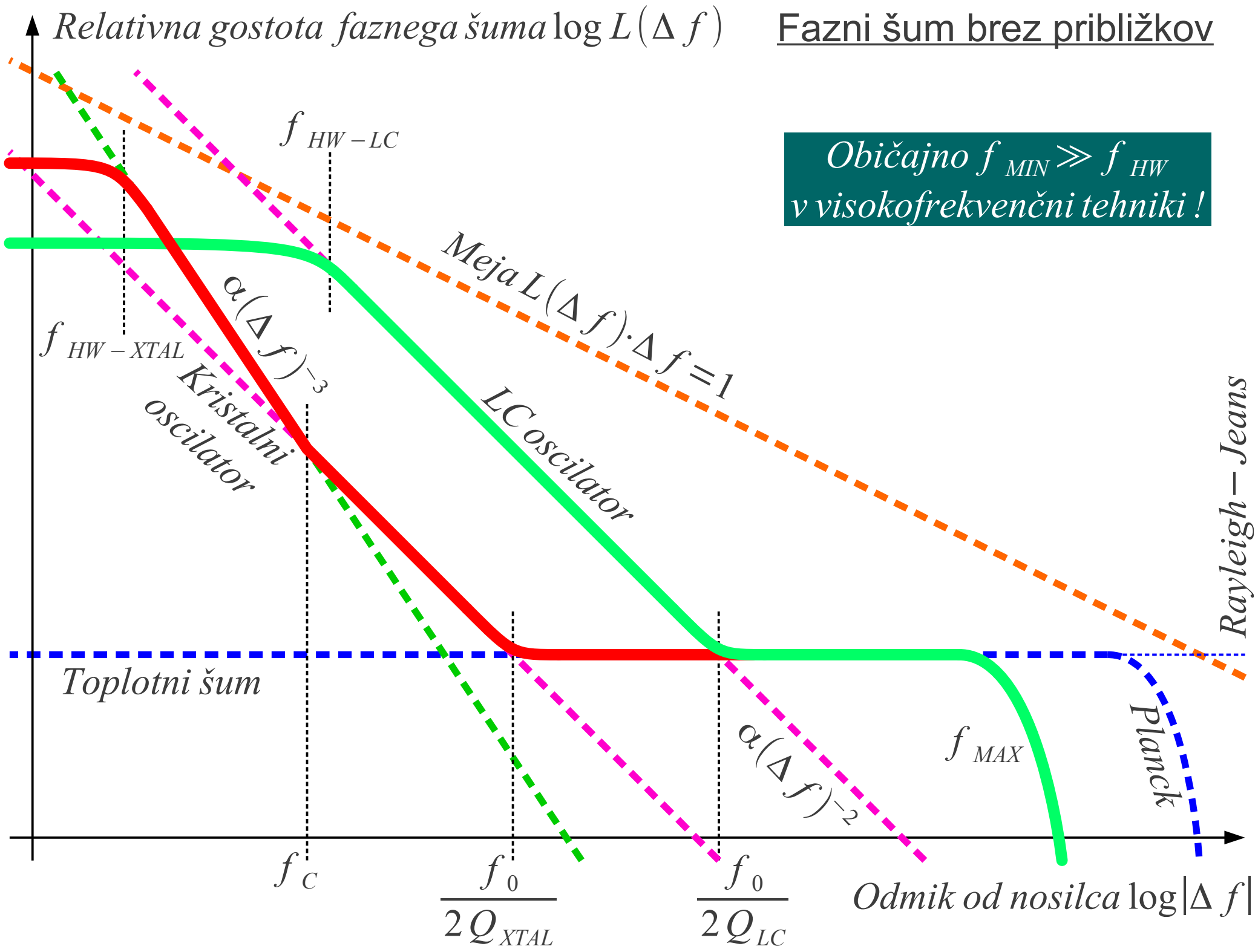

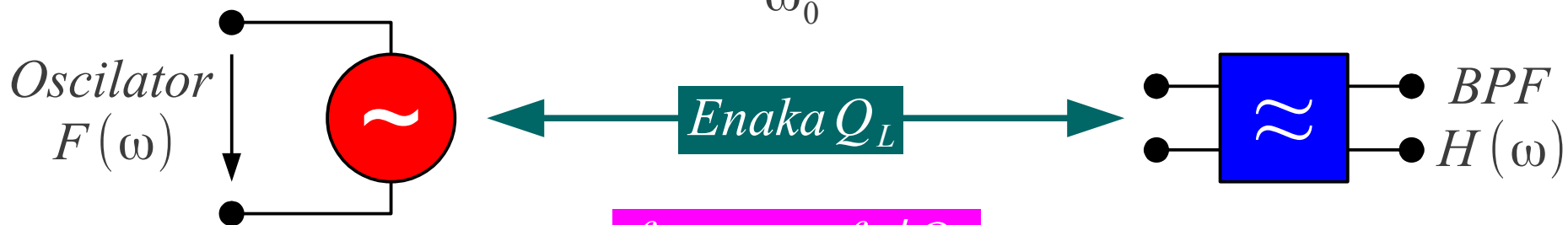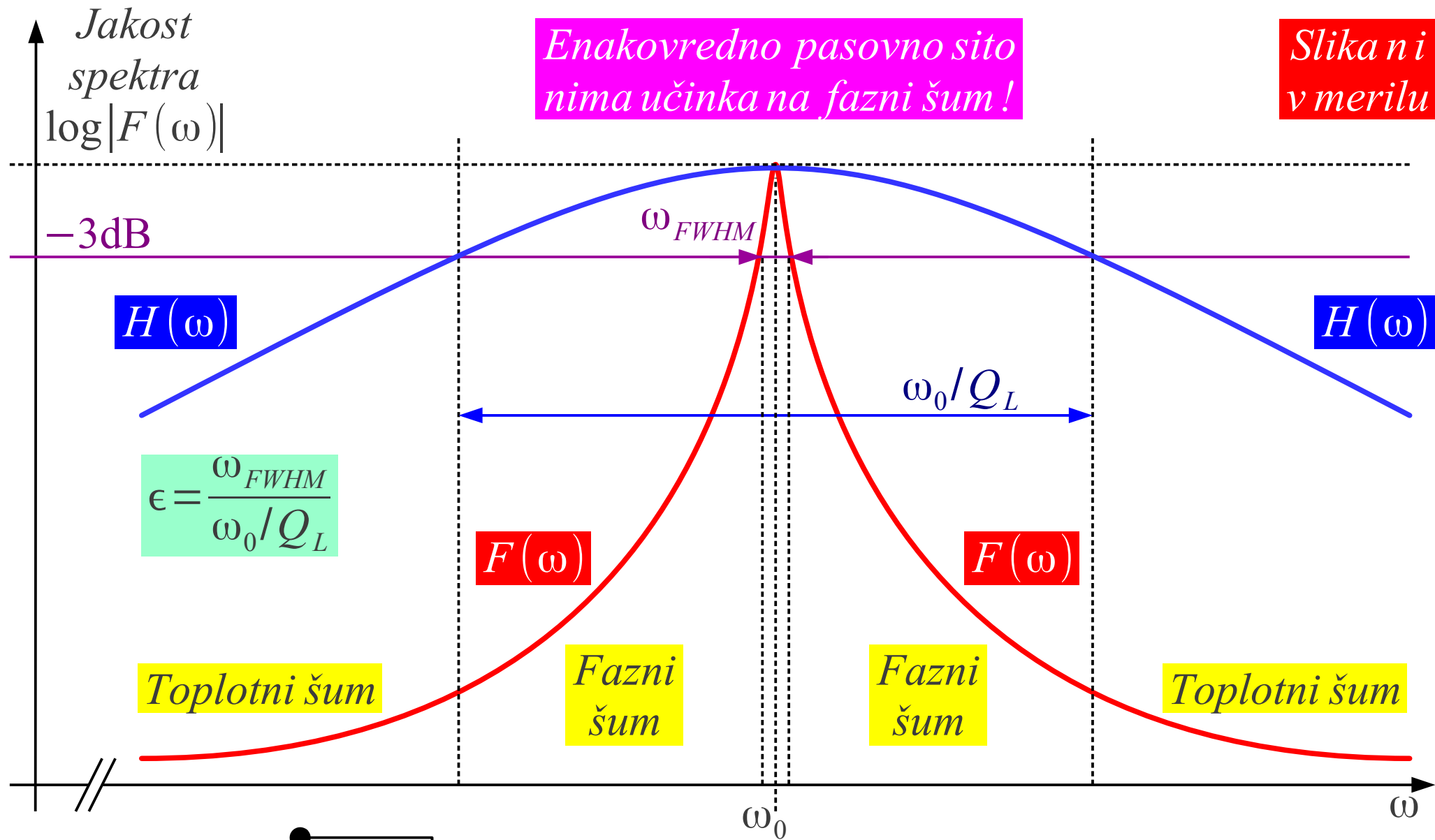


$$f_{FWHM} \ll f_0/Q_L$$

Primerjava oscilator ↔ BPF

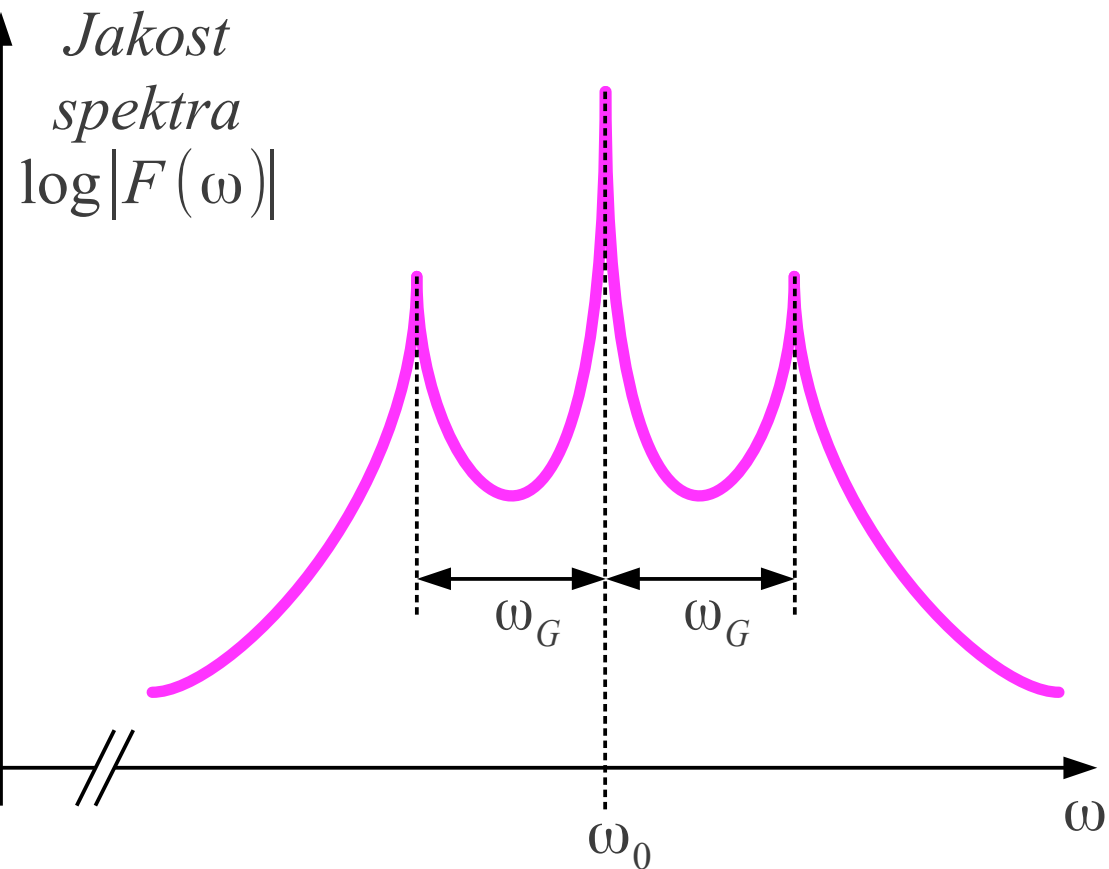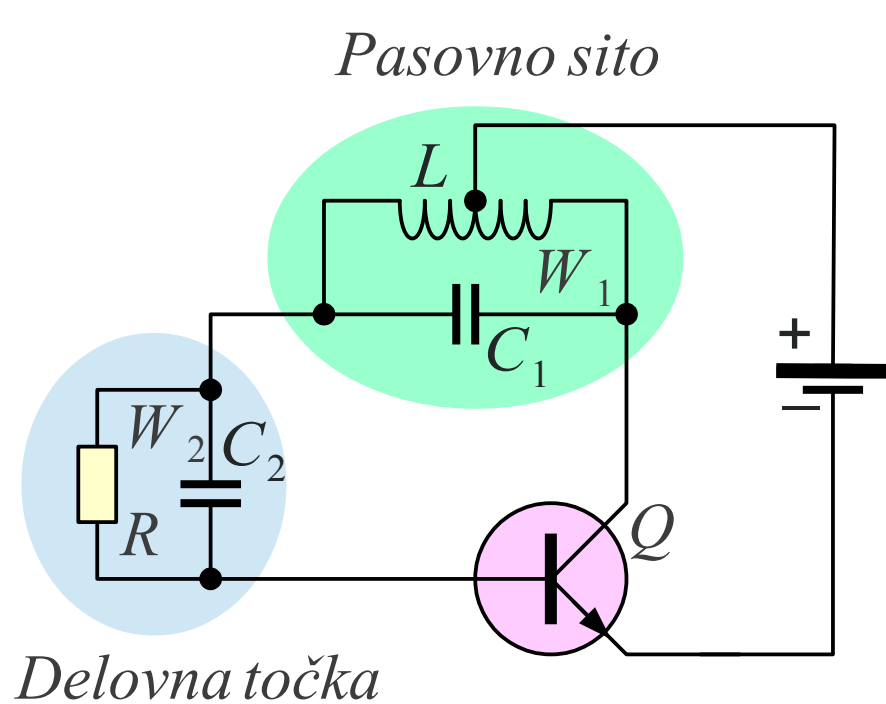

Gašenje (quenching)?

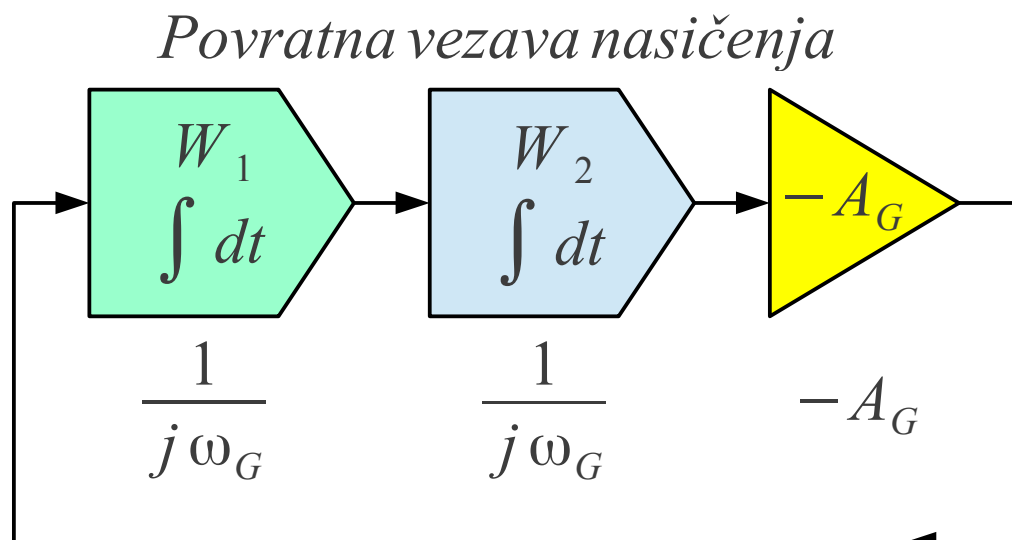

Neprimeren (velik) C_2


$$\frac{1}{j\omega_G} \cdot \frac{1}{j\omega_G} \cdot (-A_G) = 1$$

$$\omega_G = \sqrt{A_G}$$

Nestabilno nasičenje in gašenje



Refleksni klistron 2K25

Oscillator
ugasne

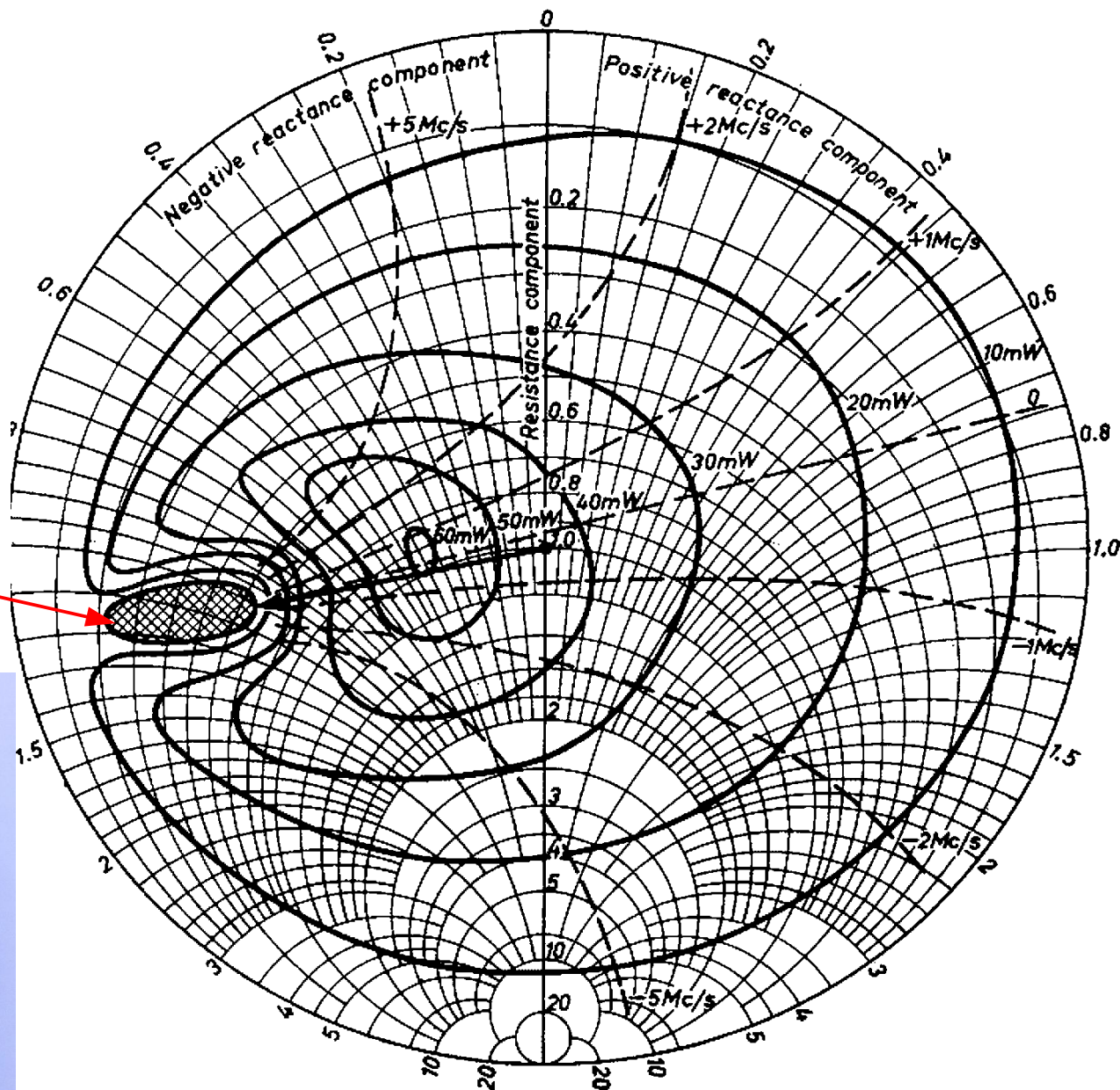


Riekejev diagram 2K25

Magnetron 2M214

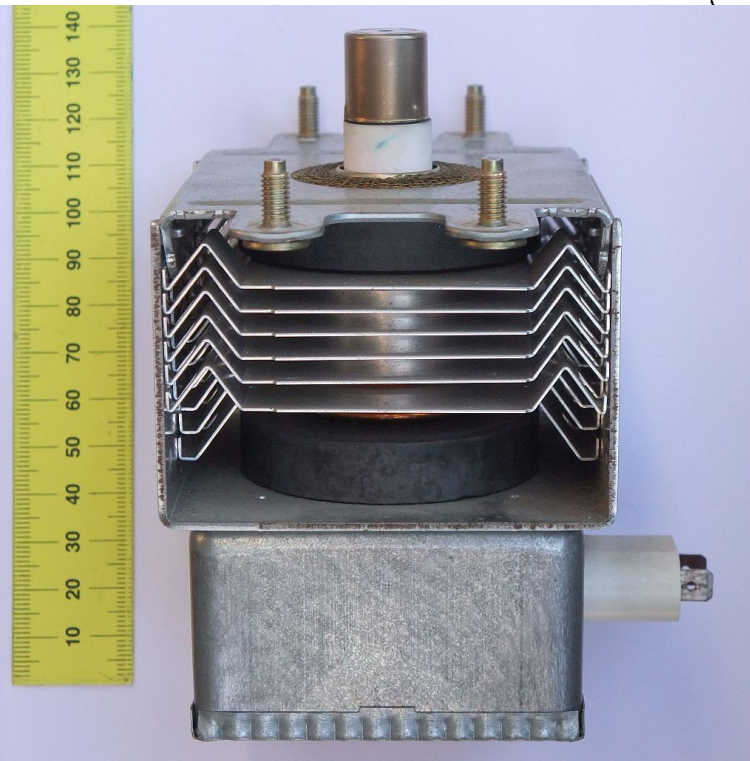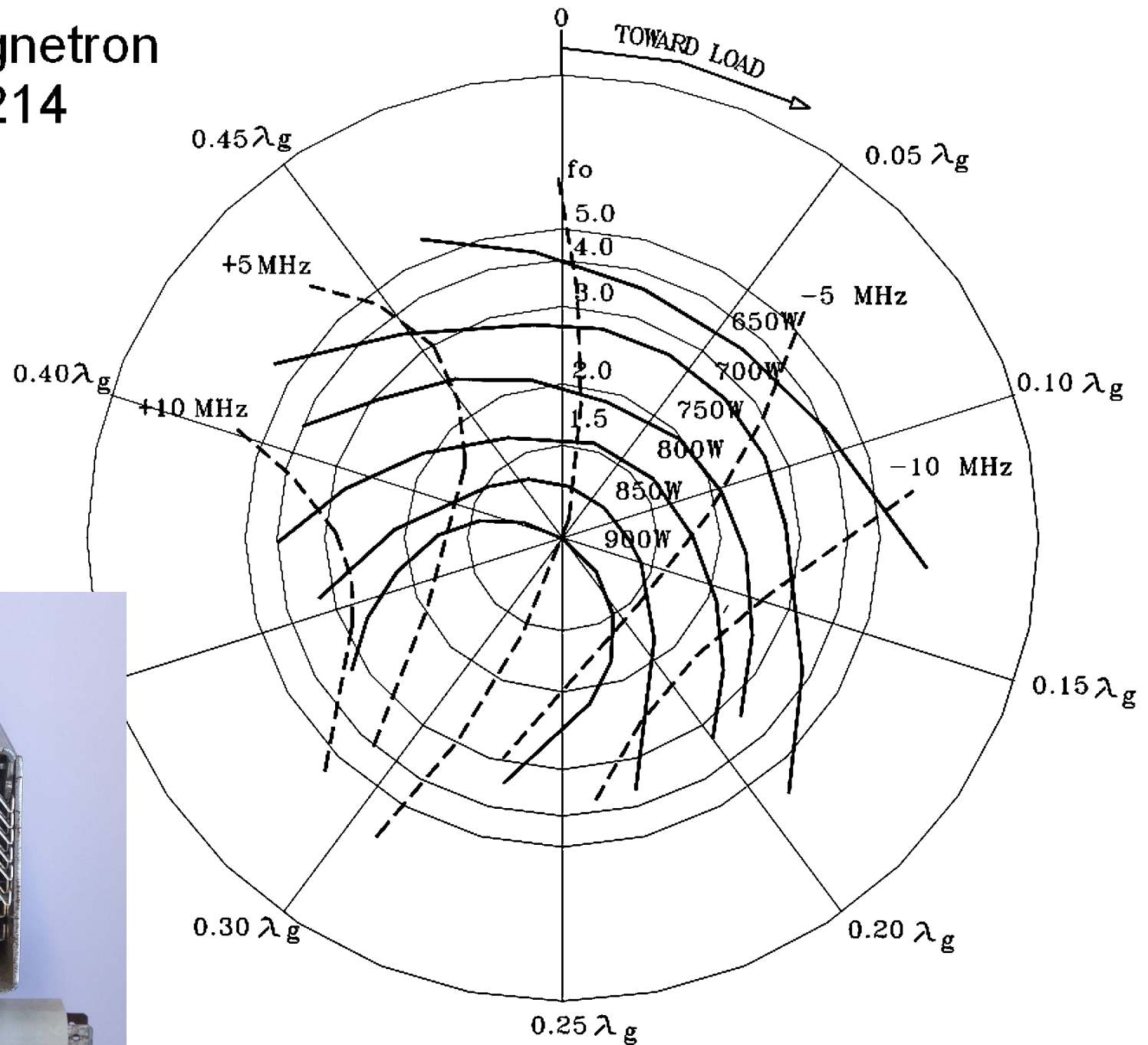

Riekejev diagram 2M214

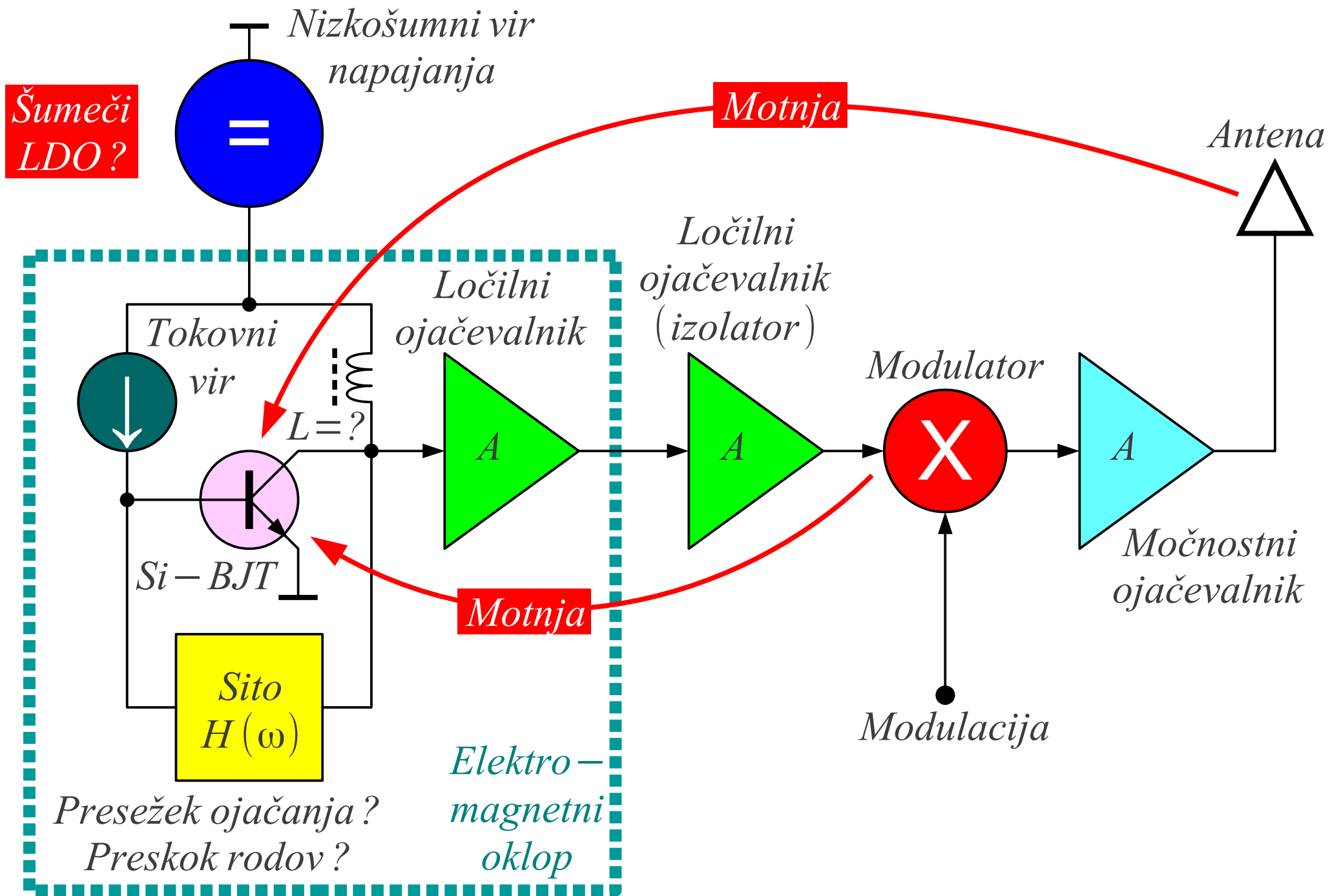

Pravila načrtovanja oscilatorja