

1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 29.10.2012

1. Koaksialni kabel ima kapacitivnost na enoto dolžine $C/l=100\text{pF/m}$. Dielektrik kabla je polietilen z relativno dielektričnostjo $\epsilon_r=2.25$ in nima feromagnetičnih lastnosti ($\mu_r=1$). Kolikšna je karakteristična impedanca $Z_k=?$ takšnega koaksialnega kabla? ($c_0=3\cdot10^8\text{m/s}$)

- (A) 40Ω (B) 50Ω (C) 60Ω (D) 70Ω

2. Ploščati dvovod sestavlja dva tanka bakrena trakova širine $w=80\text{mm}$. Razdaljo med trakovoma določa teflonska folija z dielektričnostjo $\epsilon_r=2$. Kolikšna mora biti debelina folije $d=?$ med bakrenima trakovoma za $Z_k=10\Omega$? ($Z_0=377\Omega$)

- (A) 1mm (B) 2mm (C) 3mm (D) 4mm

3. Sonda osciloskopa ima žilo premera $d_z=0.2\text{mm}$ in oklop z notranjim premerom $d_o=2\text{mm}$. Dielektrik sonde je polietilen z relativno dielektričnostjo $\epsilon_r=2.25$. Kolikšna mora biti vhodna upornost osciloskopa $R=?$, da bo slika čim bolj verodostojna? ($Z_0=377\Omega$)

- (A) 52Ω (B) 60Ω (C) 75Ω (D) 92Ω

4. Ethernet parico ($Z_k=100\Omega$) dolžine $l=100\text{m}$ priključimo na enosmerni vir $U=12\text{V}$ z zanemarljivo majhno notranjo upornostjo $R_g \rightarrow 0$. Kolikšno napetost pokaže osciloskop ($R_i \rightarrow \infty$) na drugem koncu parice čez $t=300\text{ns}$ po vklopu vira? ($v=2\cdot10^8\text{m/s}$)

- (A) 0V (B) 12V (C) 24V (D) -12V

5. Kolikšna je karakteristična impedanca brezizgubnega voda $Z_k=?$, če pri zaključitvi voda z bremenom $R=100\Omega$ izmerimo odbojnost $\Gamma=-0.333$? Vod napajamo z enosmernim napetostni virom.

- (A) 50Ω (B) 100Ω (C) 150Ω (D) 200Ω

6. Kolikšno najvišjo napetost U_{\max} ? mora zdržati breme $R=200\text{ohm}$, ki ga preko voda $Z_k=100\text{ohm}$ priključimo na napetostni vir $U=24\text{V}$? Upoštevamo prehodni pojav ob vklopu vira z zelo nizko notranjo upornostjo!

- (A) 24V (B) 32V (C) 40V (D) 48V

7. Mostiček za merjenje odbojnosti napajamo z napetostnim virom $U_g=12\text{V}$. Kolikšno napetost $U_v=?$ kaže voltmeter v srednji veji mostička, ko priključimo merjeneč z odbojnostjo $\Gamma=0.667$?

- (A) 1V (B) 1.5V (C) -1.5V (D) -1V

8. Kolikšna je fazna konstanta $\beta=?$ dvovoda, kjer valovanje s frekvenco $f=100\text{MHz}$ potuje s hitrostjo $v=1.5\cdot10^8\text{m/s}$? Izolator med vodniki dvovoda je dielektrik $\epsilon_r>1$, kar upočasnuje hitrost širjenja valovanja.

- (A) 2.1rd/m (B) 4.2m/rd (C) 4.2rd/m (D) 2.1m/rd

9. Kolikšna je dolžina zračnega dvovoda $l=?$, ki zasuka sliko v Smith-ovem diagramu za $\alpha=120^\circ$ pri $f=1250\text{MHz}$? Hitrost svetlobe v praznem prostoru je $c_0=3\cdot10^8\text{m/s}$. Izgube v zračnem dvovodu zanemarimo.

- (A) 4cm (B) 6cm (C) 8cm (D) 10cm

10. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega voda (z majhnimi izgubami) na breme z odbojnostjo $\Gamma=-j0.2$. Valovitost (razmerje stojnega vala) $\rho=?$ na koaksialnem kablu znaša:

- (A) $1:1.8$ (B) 1.5 (C) 1.2dB (D) $1:0.8$

11. Moč napredujočega vala na koaksialnem kablu proti anteni znaša $P_N=16\text{W}$, moč odbitega vala od antene nazaj proti izvoru pa $P_0=1\text{W}$. Kolikšna je valovitost (razmerje stojnega vala) $\rho=?$ na koaksialnem kablu, če izgube zanemarimo:

- (A) 0.25 (B) 16 (C) 1.667 (D) 16dB

12. Konstanta slabljenja koaksialnega kabla znaša $\alpha=0.05\text{Np/m}$. Kolikšno velikost odbojnosti $|\Gamma|=?$ izmerimo na začetku kabla, če je konec kabla dolžine $l=10\text{m}$ kratkosklenjen?

- (A) 0.05 (B) 0.607 (C) -2.17dB (D) 0.368

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 29.10.2012

1. Ethernet parico ($Z_k=100\Omega$) dolžine $l=100m$ priključimo na enosmerni vir $U=12V$ z zanemarljivo majhno notranjo upornostjo $R_g \rightarrow 0$. Kolikšno napetost pokaže osciloskop ($R_i \rightarrow \infty$) na drugem koncu parice čez $t=300ns$ po vklopu vira? ($v=2 \cdot 10^8 m/s$)

2. Kolikšna je karakteristična impedanca brezgubnega voda $Z_k=?$, če pri zaključitvi voda z bremenom $R=100\Omega$ izmerimo odbojnost $\Gamma=-0.333$? Vod napajamo z enosmernim napetostni virom.

3. Kolikšno najvišjo napetost U_{max} mora zdržati breme $R=200\text{ohm}$, ki ga preko voda $Z_k=100\text{ohm}$ priključimo na napetostni vir $U=24\text{V}$? Upoštevamo prehodni pojav ob vklopu vira z zelo nizko notranjo upornostjo!

4. Koaksialni kabel ima kapacitivnost na enoto dolžine $C/l=100\text{pF/m}$. Dielektrik kabla je polietilen z relativno dielektričnostjo $\epsilon_r=2.25$ in nima feromagnetnih lastnosti ($\mu_r=1$). Kolikšna je karakteristična impedanca $Z_k=?$ takšnega koaksialnega kabla? ($c_0=3\cdot10^8\text{m/s}$)

- (A) 60Ω (B) 70Ω (C) 40Ω (D) 50Ω

5. Ploščati dvovod sestavljata dva tanka bakrena trakova širine $w=80\text{mm}$. Razdaljo med trakovoma določa teflonska folija z dielektričnostjo $\epsilon_r=2$. Kolikšna mora biti debelina folije $d=?$ med bakrenima trakovoma za $Z_k=10\Omega$? ($Z_0=377\Omega$)

6. Sonda osciloskopa ima žilo premera $d_z=0.2\text{mm}$ in oklop z notranjim premerom $d_0=2\text{mm}$. Dielektrič sonde je polietilen z relativno dielektričnostjo $\epsilon_r=2.25$. Kolikšna mora biti vhodna upornost osciloskopa $R=?$, da bo slika čim bolj verodostojna? ($Z_0=377\Omega$)

- (A) 75Ω (B) 92Ω (C) 52Ω (D) 60Ω

7. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega voda (z majhnimi izgubami) na breme z odbojnostjo $\Gamma = -j0.2$. Valovitost (razmerje stojnega vala) $\rho = ?$ na koaksialnem kablu znaša:

8. Moč napredajočega vala na koaksialnem kablu proti anteni znaša $P_N=16W$, moč odbitega vala od antene nazaj proti izvoru pa $P_o=1W$. Kolikšna je valovitost (razmerje stojnega vala) $\rho=?$ na koaksialnem kablu, če izqube zanemarimo:

- (A) 1.667 (B) 16dB (C) 0.25 (D) 16

9. Konstanta slabljenja koaksialnega kabla znaša $\alpha=0.05\text{Np/m}$. Kolikšno velikost odbojnosti $|\Gamma|=?$ izmerimo na začetku kabla, če je konec kabla dolžine $l=10\text{m}$ kratkosklenjen?

- (A) -2.17dB (B) 0.368 (C) 0.05 (D) 0.607

10. Mostiček za merjenje odbojnosti napajamo z napetostnim virom $U_g=12V$. Kolikšno napetost $U_v=?$ kaže voltmeter v srednji veji mostička, ko priključimo merjenec z odbojnostjo $\Gamma=0.667$?

11. Kolikšna je fazna konstanta β ? dvovoda, kjer valovanje s frekvenco $f=100\text{MHz}$ potuje s hitrostjo $v=1.5 \cdot 10^8 \text{m/s}$? Izolator med vodniki dvovoda je dielektrik $\epsilon_r > 1$, kar upočasjuje hitrost širjenja valovanja.

- (A) 4.2 rad/m (B) 2.1 m/rad (C) 2.1 rad/m (D) 4.2 m/rad

12. Kolikšna je dolžina zračnega dvovoda $l=?$, ki zasuka sliko v Smith-ovem diagramu za $\alpha=120^\circ$ pri $f=1250\text{MHz}$? Hitrost svetlobe v praznem prostoru je $c_0=3\cdot10^8\text{m/s}$. Izgube v zračnem dvovodu zanemarimo.

1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 29.10.2012

1. Mostiček za merjenje odbojnosti napajamo z napetostnim virom $U_g=12V$. Kolikšno napetost $U_v=?$ kaže voltmeter v srednji veji mostička, ko priključimo merjeneč z odbojnostjo $\Gamma=0.667$?

2. Kolikšna je fazna konstanta β ? dvovoda, kjer valovanje s frekvenco $f=100\text{MHz}$ potuje s hitrostjo $v=1.5 \cdot 10^8 \text{m/s}$? Izolator med vodniki dvovoda je dielektrik $\epsilon_r > 1$, kar upočasnuje hitrost širjenja valovanja.

- (A) $2.1\text{rd}/\text{m}$ (B) $4.2\text{m}/\text{rd}$ (C) $4.2\text{rd}/\text{m}$ (D) $2.1\text{m}/\text{rd}$

3. Kolikšna je dolžina zračnega dvovoda $l=?$, ki zasuka sliko v Smith-ovem diagramu za $\alpha=120^\circ$ pri $f=1250\text{MHz}$? Hitrost svetlobe v praznem prostoru je $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$. Izgube v zračnem dvovodu zanemarimo.

4. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega voda (z majhnimi izgubami) na breme z odbojnostjo $\Gamma = -j0.2$. Valovitost (razmerje stojnega vala) $\rho = ?$ na koaksialnem kablu znaša:

5. Moč napredajočega vala na koaksialnem kablu proti anteni znaša $P_N=16W$, moč odbitega vala od antene nazaj proti izvoru pa $P_o=1W$. Kolikšna je valovitost (razmerje stojnega vala) $\rho=?$ na koaksialnem kablu, če izgube zanemarimo:

6. Konstanta slabljenja koaksialnega kabla znaša $\alpha=0.05\text{Np/m}$. Kolikšno velikost odbojnosti $|\Gamma|=?$ izmerimo na začetku kabla, če je konec kabla dolžine $l=10\text{m}$ kratkosklenjen?

7. Koaksialni kabel ima kapacitivnost na enoto dolžine $C/l=100\text{pF/m}$. Dielektrik kabla je polietilen z relativno dielektričnostjo $\epsilon_r=2.25$ in nima feromagnetnih lastnosti ($\mu_r=1$). Kolikšna je karakteristična impedanca $Z_k=?$ takšnega koaksialnega kabla? ($c_0=3\cdot10^8\text{m/s}$)

- (A) 40Ω (B) 50Ω (C) 60Ω (D) 70Ω

8. Ploščati dvovod sestavljenega dva tanka bakrena trakova širine $w=80\text{mm}$. Razdaljo med trakovoma določa teflonska folija z dielektričnostjo $\epsilon_r=2$. Kolikšna mora biti debelina folije $d=?$ med bakrenima trakovoma za $Z_k=10\Omega$? ($Z_0=377\Omega$)

9. Sonda osciloskopa ima žilo premera $d_z=0.2\text{mm}$ in oklop z notranjim premerom $d_o=2\text{mm}$. Dielektrik sonde je polietilen z relativno dielektričnostjo $\epsilon_r=2.25$. Kolikšna mora biti vhodna upornost osciloskopa $R=?$, da bo slika čim bolj verodostojna? ($Z_0=377\Omega$)

- (A) 52Ω (B) 60Ω (C) 75Ω (D) 92Ω

10. Ethernet parico ($Z_k=100\Omega$) dolžine $l=100m$ priključimo na enosmerni vir $U=12V$ z zanemarljivo majhno notranjo upornostjo $R_g \rightarrow 0$. Kolikšno napetost pokaže osciloskop ($R_i \rightarrow \infty$) na drugem koncu parice čez $t=300ns$ po vklopu vira? ($v=2 \cdot 10^8 m/s$)

11. Kolikšna je karakteristična impedanca brezizgubnega voda $Z_k=?$, če pri zaključitvi voda z bremenom $R=100\Omega$ izmerimo odbojnost $\Gamma=-0.333$? Vod napajamo z enosmernim napetostni virom.

- (A) 50Ω (B) 100Ω (C) 150Ω (D) 200Ω

12. Kolikšno najvišjo napetost U_{max} mora zdržati breme $R=200\text{ohm}$, ki ga preko voda $Z_k=100\text{ohm}$ priključimo na napetostni vir $U=24\text{V}$? Upoštevamo prehodni pojav ob vklopu vira z zelo nizko notranjo upornostjo!

1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 29.10.2012

1. Ploščati dvovod sestavljen iz dva tanka bakrena trakova širine $w=80\text{mm}$. Razdaljo med trakovoma določa teflonska folija z dielektričnostjo $\epsilon_r=2$. Kolikšna mora biti debelina folije $d=?$ med bakrenima trakovoma za $Z_k=10\Omega$? ($Z_0=377\Omega$)

2. Sonda osciloskopa ima žilo premera $d_z=0.2\text{mm}$ in oklop z notranjim premerom $d_0=2\text{mm}$. Dielektrik sonde je polietilen z relativno dielektričnostjo $\epsilon_r=2.25$. Kolikšna mora biti vhodna upornost osciloskopa $R=?$, da bo slika čim bolj verodostojna? ($Z_0=377\Omega$)

- (A) 75Ω (B) 92Ω (C) 52Ω (D) 60Ω

3. Sinusni izmenični vir je priključen preko koaksialnega voda (z majhnimi izgubami) na breme z odbojnostjo $\Gamma = -j0.2$. Valovitost (razmerje stojnega vala) $\rho = ?$ na koaksialnem kablu znaša:

4. Moč napredajočega vala na koaksialnem kablu proti anteni znaša $P_N=16W$, moč odbitega vala od antene nazaj proti izvoru pa $P_0=1W$. Kolikšna je valovitost (razmerje stojnega vala) $p=?$ na koaksialnem kablu, če izgube zanemarimo:

5. Konstanta slabljenja koaksialnega kabla znaša $\alpha=0.05\text{Np/m}$. Kolikšno velikost odbojnosti $|\Gamma|=?$ izmerimo na začetku kabla, če je konec kabla dolžine $l=10\text{m}$ kratkosklenjen?

- (A) -2.17dB (B) 0.368 (C) 0.05 (D) 0.607

6. Mostiček za merjenje odbojnosti napajamo z napetostnim virom $U_g=12V$. Kolikšno napetost $U_v=?$ kaže voltmeter v srednji veji mostička, ko priključimo merjeneč z odbojnostjo $\Gamma=0.667?$

7. Kolikšna je fazna konstanta β ? dvovoda, kjer valovanje s frekvenco $f=100\text{MHz}$ potuje s hitrostjo $v=1.5 \cdot 10^8 \text{m/s}$? Izolator med vodniki dvovoda je dielektrik $\epsilon_r > 1$, kar upočasjuje hitrost širjenja valovanja.

- (A) 4.2 rad/m (B) 2.1 m/rad (C) 2.1 rad/m (D) 4.2 m/rad

8. Kolikšna je dolžina zračnega dvovoda $l=?$, ki zasuka sliko v Smith-ovem diagramu za $\alpha=120^\circ$ pri $f=1250\text{MHz}$? Hitrost svetlobe v praznem prostoru je $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$. Izgube v zračnem dvovodu zanemarimo.

- (A) 8cm (B) 10cm (C) 4cm (D) 6cm

9. Koaksialni kabel ima kapacitivnost na enoto dolžine $C/l=100\text{pF/m}$. Dielektrik kabla je polietilen z relativno dielektričnostjo $\epsilon_r=2.25$ in nima feromagnetnih lastnosti ($\mu_r=1$). Kolikšna je karakteristična impedanca $Z_k=?$ takšnega koaksialnega kabla? ($c_0=3 \cdot 10^8 \text{m/s}$)

- (A) 60Ω (B) 70Ω (C) 40Ω (D) 50Ω

10. Ethernet parico ($Z_k=100\Omega$) dolžine $l=100m$ priključimo na enosmerni vir $U=12V$ z zanemarljivo majhno notranjo upornostjo $R_g \rightarrow 0$. Kolikšno napetost pokaže osciloskop ($R_i \rightarrow \infty$) na drugem koncu parice čez $t=300ns$ po vklopu vira? ($v=2 \cdot 10^8 m/s$)

11. Kolikšna je karakteristična impedanca brezizgubnega voda $Z_k=?$, če pri zaključitvi voda z bremenom $R=100\Omega$ izmerimo odbojnost $\Gamma=-0.333$? Vod napajamo z enosmernim napetostni virom.

- (A) 1500 (B) 2000 (C) 500 (D) 1000

12. Kolikšno najvišjo napetost U_{max} ? mora zdržati breme $R=200\text{ohm}$, ki ga preko voda $Z_k=100\text{ohm}$ priključimo na napetostni vir $U=24\text{V}$? Upoštevamo prehodni pojav ob vklopu vira z zelo nizko notranjo upornostjo!