

4. tiha vaja iz VISOKOFREKVENČNE TEHNIKE - 20.12.2013

1. Tuljava $L=2.2\mu H$ in kondenzator $C=100pF$ sestavlja vzoredni nihajni krog z neobremenjeno kvaliteto $Q_0=100$. Kvaliteta upade na $Q_L=50$, ko nihajnemu krogu vzoredno vežemo neznani upor R . Kolikšna je upornost $R=?$

- (A) 1.5Ω (B) 150Ω (C) $15k\Omega$ (D) $1.5M\Omega$

2. Pasovno sito izdelamo tako, da med izvor in breme $Zg=zb=z_k=50\Omega$ vežemo zaporedno še zaporedni nihajni krog s tuljavo $L=100\mu H$ in kondenzatorjem $C=47pF$. Zaporedni nihajni krog ima neobremenjeni $Q_0=70$. Kolikšna je pasovna širina sita $B=?$

- (A) $33kHz$ (B) $66kHz$ (C) $113kHz$ (D) $192kHz$

3. Lestvičasto sito ima kot vzdolžne gradnike z tuljave L_1 in kot prečne gradnike Y zaporedne nihajne kroge L_2+C . Za kakšno vrsto sita gre?

- (A) pasovno zaporno (B) nizko prepustno (C) pasovno prepustno (D) visoko prepustno

4. Visokoprepustno lestvičasto sito ima kot vzdolžne gradnike z kondenzatorje $C=1nF$ in kot prečne gradnike Y tuljave $L=4.7\mu H$. Kolikšna je mejna frekvenca sita $f_0=?$, kjer karakteristična impedanca Z_k postane realna?

- (A) $3.65MHz$ (B) $1.16MHz$ (C) $2.32MHz$ (D) $7.29MHz$

5. Katera od navedenih mehanskih valovanj se lahko razširjajo v idealnem plinu (neskončno stisljiv plin $pV/T=\text{konstanta}$)?

- (A) tlačno valovanje (B) strižno valovanje (C) površinsko valovanje (D) vsa tri valovanja

6. Rezina „AT“ kremera debeline $d=200\mu m$ in premera $2r=8mm$ ima naparjene kovinske elektrode. Pri kateri frekvenci $f_3=?$ pričakujemo odziv tretjega overtona, če vpliv elektrod zanemarimo? ($v=3320m/s$)

- (A) $8.3MHz$ (B) $16.6MHz$ (C) $24.9MHz$ (D) $33.2MHz$

7. Rezonator s kremenovim kristalom ima kapacitivnost elektrod $C_0=10pF$. Osnovna zaporedna rezonanca se pojavi pri frekvenci $f_1=10MHz$, kjer izmerimo upornost $R_1=20\Omega$. Kolikokrat se pri frekvenci f_1 zniža impedanca kristala z zaradi zaporedne rezonance?

- (A) 20-krat (B) 80-krat (C) 200-krat (D) 800-krat

8. Na celotni površini rezine „AT“ kremera zamrzne vlagi pri nizkih temperaturah. Kako se pri tem spremeni osnovna rezonanca f_1 in pripadajoča kvaliteta Q_1 ?

- (A) f_1 naraste (B) f_1 naraste (C) f_1 upade (D) f_1 upade
 Q_1 naraste Q_1 upade Q_1 naraste Q_1 upade

9. Električni oscilator vsebuje ojačevalnik in pasovno sito. Oscilator zaniha na tisti frekvenci f , kjer za celotno verigo velja naslednje:

- (A) fazni zasuk je enak 0° (B) ojačanje je največje (C) fazni zasuk je enak 180° (D) ojačanje je enako 1

10. Oscilator za $f=1GHz$ vsebuje nihajni krog z obremenjeno kvaliteto $Q_L=30$. Oscilator uporablja silicijev NPN tranzistor s šumnim številom $F=3dB$ pri moči $P_0=1mW$. Gostota faznega šuma pri $\Delta f=100KHz$ od nosilca znaša $L(\Delta f)=?$ [dBc/Hz] ($k_b=1.38E-23J/K$, $T_0=290K$)

- (A) $-120dBc/Hz$ (B) $-130dBc/Hz$ (C) $-140dBc/Hz$ (D) $-150dBc/Hz$

11. Preprosta telekomanda v ISM pasu na $f_0=433MHz$ uporablja super-reakcijski sprejemnik z enim samim tranzistorjem v visokofrekvenčnem delu. Smiselna izbira frekvence gašenja $f_g=?$ oscilatorja v takšnem enostopenjskem sprejemniku je:

- (A) $1kHz$ (B) $15kHz$ (C) $500kHz$ (D) $15MHz$

12. Obnašanje oscilatorja z različnimi bremenimi opišemo v Rieke-jevem diagramu. Frekvenca oscilatorja je v Rieke-jevem diagramu najmanj stabilna tam, kjer:

- (A) je izhodna moč največja (B) je odbojnost bremena $|\Gamma|=1$ (C) je odbojnost bremena $\Gamma=0$ (D) oscilator ugasne