

1. Neposredni številski sintetizator (DDS) frekvence uporablja 32-bitno računanje (seštevalnik in akumulator). Kolikšen je najmanjši frekvenčni korak takšnega sintetizatorja, ki dela s frekvenco takta $f_{TAKT}=200\text{MHz}$?

2. Colpitts-ov oscilator z LC nihajnim krogom na frekvenci $f=100\text{MHz}$ in obremenjenjem $Q_L=30$ zamenjamo z overtonskim kristalnim oscilatorjem s $Q_L=3000$. Kolikšno izboljšanje faznega šuma $L(\Delta f)$ [dBc] pričakujemo pri frekvenčnem odmiku $\Delta f=100\text{kHz}$?

3. V PLL frekvenčnem sintetizatorju bi radi uklenili LC VCO na ulomek dveh celih števil referenčnega takta kristalnega oscilatorja. V ta namen potrebujemo primerjalnik:

- (A) samo frekvence (B) frekvence in faze (C) samo faze (D) amplitude in faze

4. PLL frekvenčni sintetizator uporablja gradnike VCO s $K_{VCO}=10\text{MHz/V}$, delilnik z modulom $N=5210$ in primerjalnik s $K_\phi=1\text{mA/cikel}$. Zančno sito izdelamo s kondenzatorjem $C_1=33\text{nF}$ in $C_2=330\text{nF}$. Kolikšen naj bo upor $R=? [\Omega]$, da bo vnihanje zanke najhitrejše?

- (A) $1.3\text{k}\Omega$ (B) 750Ω (C) $4.3\text{k}\Omega$ (D) $2.4\text{k}\Omega$

5. Celoštevilski PLL sintetizator ima primerjalno frekvenco $f_{REF}=25\text{kHz}$. V dobro načrtovanem vezju je na odmiku $\Delta f=200\text{kHz}$ fazni šum izhodnega signala $L(\Delta f)$ odvisen od:

- (A) faznega šuma reference XO (B) histereze primerjalnika (C) faznega šuma reference in VCO (D) faznega šuma VCO

6. Heterodinski sprejemnik z medfrekvenco $f_{MF}=455\text{kHz}$ uporabljamo za sprejem srednjevalovne radijske postaje na frekvenci $f_{RF}=1134\text{kHz}$. Na kateri frekvenci pričakujemo $f_z=?$ zrcalni odziv sprejemnika?

7. Ko natančno nastavimo fazni zasuk na 90° , kvadraturni mešalnik dosega slabljenje zrcalne frekvence $a=40\text{dB}$ glede na željeni produkt mešanja. Kolikšna je relativna razlika med napetostnima ojačanjema I in Q mešalnikov?

8. Mikrotraktasti vod je izdelan na dvostranskem vitroplastu tako, da je na eni stran izjedkan vodnik širine $w=1\text{mm}$, na drugi pa je raven mase neokrnjena. Dielektričnost $\hbar=0.8\text{mm}$ debelega vitroplasta znaša $\epsilon_r=4.5$, okolina je zrak. Zk takšnega voda je:

- (A) 22Ω (B) 62Ω (C) 92Ω (D) 142Ω

9. Z mikrotraktastimi vodi izdelamo pasovna sita s sklopljenimi $\lambda/4$ rezonatorji. Katero sito ima ŠIRŠI prepustni pas pri enakih izmerah rezonatorjev in vmesnih razmikov?

- (A) glavnikasto
sito je širiše (B) interdigitalno
sito je širše (C) obe siti imata
.....enak prepustni pas (D) odvisno od
ε_r podlage

10. Podlaga mikrotraktastega vezja debeline $h=0.8\text{mm}$ ima dolžino $l=100\text{mm}$ in širino $w=40\text{mm}$. Do katere frekvence $f_{\text{MAX}}=?$ lahko vezje vgradimo v kovinsko ohišje brez dodatnih vmesnih pregrad oziroma mikrovalovnega absorberja pod pokrovom $a=15\text{mm}$ nad vezjem?

11. Pri gradnji ojačevalne verige radijskega sprejemnika lahko pride do neželenega sklopa iz izhoda nazaj na vhod tudi preko skupne impedance vira napajanja, kar zahteva razklop napajanja. V isti ojačevalni verigi smejo imeti skupno napajanje največ:

- (A) štiri stopnje (B) tri stopnje (C) dve stopnji (D) ena stopnja

12. z UKV FM radijskim sprejemnikom slišimo povsem jasno navidezni oddajnik, ki v vsoto modulacije dveh radijskih postaj. Vzrok opisanega pojava v sprejemniku je:

- (A) intermodulacijsko popačenje (B) zrcalni odziv sprejemnika (C) kvadratni odziv mešalnika (D) nezadostno pasovno sito