

1. Frekvenčni sintetizator radijske postaje sešteva frekvenci dveh različnih kristalnih oscilatorjev. Najmanj koliko različnih kristalov  $N_{\text{MIN}}=?$  potrebujemo za pokrivanje področja  $f=144.00\text{MHz} \dots 145.975\text{MHz}$  s korakom  $\Delta f=25\text{kHz}$ ?

(A) 12

(B) 18

(C) 24

(D) 80

2. Množilnik oziroma dvojno-balančni mešalnik lahko uporabimo kot primerjalnik faze. Glavna pomanjkljivost takega primerjalnika v PLL frekvenčnem sintetizatorju je:

(A) ne primerja frekvence signalov

(B) območje  $\Delta\phi$  je manjše od  $+/-\pi/2$

(C) odziv  $\Delta\phi$  je nelinearen

(D) proizvaja motnje  $2f_{\text{REF}}$

3. Fiksno frekvenco  $f=27.125\text{MHz}$  želimo dobiti iz frekvence kristalnega oscilatorja  $f_{\text{xo}}=10.000\text{MHz}$ . Delnika R (referenca) in N (VCO) v PLL čipu je smiselno nastaviti na:

(A)  $R=10000$   
in  $N=27125$

(B)  $R=400$   
in  $N=1085$

(C)  $R=80$   
in  $N=217$

(D)  $R=2000$   
in  $N=5425$

4. PLL frekvenčni sintetizator uporablja gradnike VCO s  $K_{\text{VCO}}=2\text{MHz/V}$ , delilnik z modulom  $N=13345$  in primerjalnik s  $K_{\phi}=100\mu\text{A}/\text{cikl}$ . Zančno sito izdelamo s kondenzatorjem  $C_1=1\mu\text{F}$  in  $C_2=2.2\mu\text{F}$ . Kolikšen naj bo upor  $R=? [\Omega]$ , da bo vnihanje zanke najhitrejše?

(A)  $1.3\text{k}\Omega$

(B)  $2.6\text{k}\Omega$

(C)  $4.9\text{k}\Omega$

(D)  $8.9\text{k}\Omega$

5. Celoštevilski PLL sintetizator ima primerjalno frekvenco  $f_{\text{REF}}=25\text{kHz}$ . V dobro načrtovanem vezju je na odmiku  $\Delta f=100\text{Hz}$  fazni šum izhodnega signala  $L(\Delta f)$  odvisen od:

(A) faznega šuma reference XO

(B) histereze primerjalnika

(C) faznega šuma reference in VCO

(D) faznega šuma VCO

6. Heterodinski sprejemnik z medfrekvenco  $f_{\text{MF}}=10.7\text{MHz}$  uporabljam za sprejem UKV FM radijske postaje na frekvenci  $f_{\text{RF}}=98.1\text{MHz}$ . Na kateri frekvenci pričakujemo  $f_z=?$  zrcalni odziv sprejemnika?

(A)  $87.4\text{MHz}$

(B)  $98.1\text{MHz}$

(C)  $119.5\text{MHz}$

(D)  $108.8\text{MHz}$

7. Govorna SSB oddaja ima pasovno širino  $B=3\text{kHz}$ . Lokalni oscilator sprejemnika Weaver uglasimo točno na sredino uporabljenega frekvenčnega pasu SSB oddaje. Nizkoprepustni siti v ničelni medfrekvenci sprejemnika Weaver izberemo za mejno frekvenco  $f_m=?$

(A)  $750\text{Hz}$

(B)  $1.5\text{kHz}$

(C)  $3\text{kHz}$

(D)  $6\text{kHz}$

8. Lokalni oscilator sprejemnika ima relativno gostoto faznega šuma  $L(\Delta f)=-120\text{dBc/Hz}$  pri frekvenčnem odmiku  $\Delta f=1\text{MHz}$ . Kolikšno dušenje motnje  $a=?$  na istem frekvenčnem odmiku pričakujemo v sprejemniku s pasovno širino medfrekvence  $B=32\text{kHz}$ ?

(A)  $-120\text{dB}$

(B)  $-45\text{dB}$

(C)  $-165\text{dB}$

(D)  $-75\text{dB}$

9. Ena sama Gilbert-ova celica s šestimi tranzistorji deluje kot naslednja vrsta mešalnika v radijskem sprejemniku:

(A) mešalnik brez dušenja RF in LO

(B) balančni mešalnik

(C) dvojno-balančni mešalnik

(D) kvadraturni mešalnik

10. Mikrotraktasti vod je izdelan na dvostranskem vitroplastu tako, da je na eni strani izjedkan vodnik širine  $w=1\text{mm}$ , na drugi pa je raven mase neokrnjena. Dielektričnost  $h=1.6\text{mm}$  debelega vitroplasta znaša  $\epsilon_r=4.5$ , okolica je zrak. Zk takšnega voda je:

(A)  $62\Omega$

(B)  $85\Omega$

(C)  $110\Omega$

(D)  $284\Omega$

11. Podlaga mikrotraktastega vezja na teflonu debeline  $h=0.5\text{mm}$  ima dolžino  $l=80\text{mm}$  in širino  $w=15\text{mm}$ . Do katere frekvence  $f_{\text{MAX}}=?$  lahko vezje vgradimo v kovinsko ohišje brez vmesnih pregrad oziroma mikrovalovnega absorberja pod pokrovom  $a=8\text{mm}$  nad vezjem?

(A)  $10\text{GHz}$

(B)  $5\text{GHz}$

(C)  $20\text{GHz}$

(D)  $2.5\text{GHz}$

12. Podganji (rat-race) hibrid vsebuje krožni vod skupne dolžine  $l=3\lambda/2$ . Kolikšna mora biti karakteristična impedanca krožnega voda  $Z_k=?$ , če naj bojo vsi štirje priključki hibrida prilagojeni na karakteristično impedavno  $Z_K=50\Omega$ ?

(A)  $25\Omega$

(B)  $35\Omega$

(C)  $50\Omega$

(D)  $70\Omega$